

TSTE05 Elektronik & mätteknik

Föreläsning 4

Växelströmsteori: Introduktion

Labförberedelser

Mikael Olofsson

Institutionen för Systemteknik (ISY)

Ämnesområdet Elektroniska kretsar och system

Växelströmsteori

Tidsberoende storheter:

Spänning

$u(t)$


Ström

$i(t)$


Effekt

$p(t)$

Ideal spänningskälla

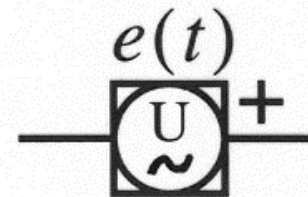


Ideal strömkälla

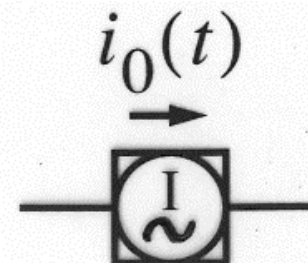

Växelströmsteori – Passiva komponenter


Resistans

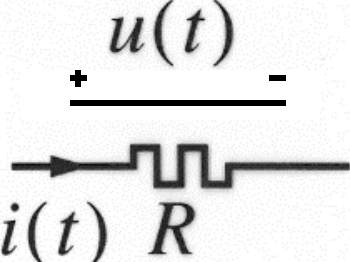

The diagram shows a resistor symbol (a zigzag line) with a voltage source $u(t)$ across it, indicated by a '+' sign on the left and a '-' sign on the right. A current $i(t)$ is shown flowing into the resistor from the left. The resistor is labeled R .

$$u(t) = Ri(t)$$


Kapacitans

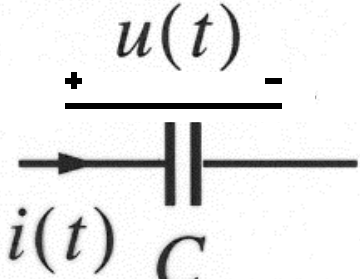

The diagram shows a capacitor symbol (two parallel lines) with a voltage source $u(t)$ across it, indicated by a '+' sign on the left and a '-' sign on the right. A current $i(t)$ is shown flowing into the capacitor from the left. The capacitor is labeled C .

$$i(t) = C \frac{d}{dt} u(t)$$


Induktans

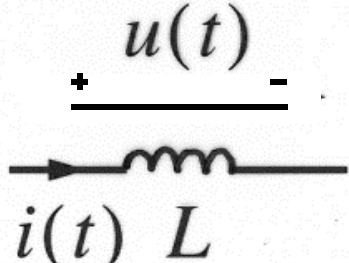

The diagram shows an inductor symbol (a coiled line) with a voltage source $u(t)$ across it, indicated by a '+' sign on the left and a '-' sign on the right. A current $i(t)$ is shown flowing into the inductor from the left. The inductor is labeled L .

$$u(t) = L \frac{d}{dt} i(t)$$

Kapacitans – Kondensatorer

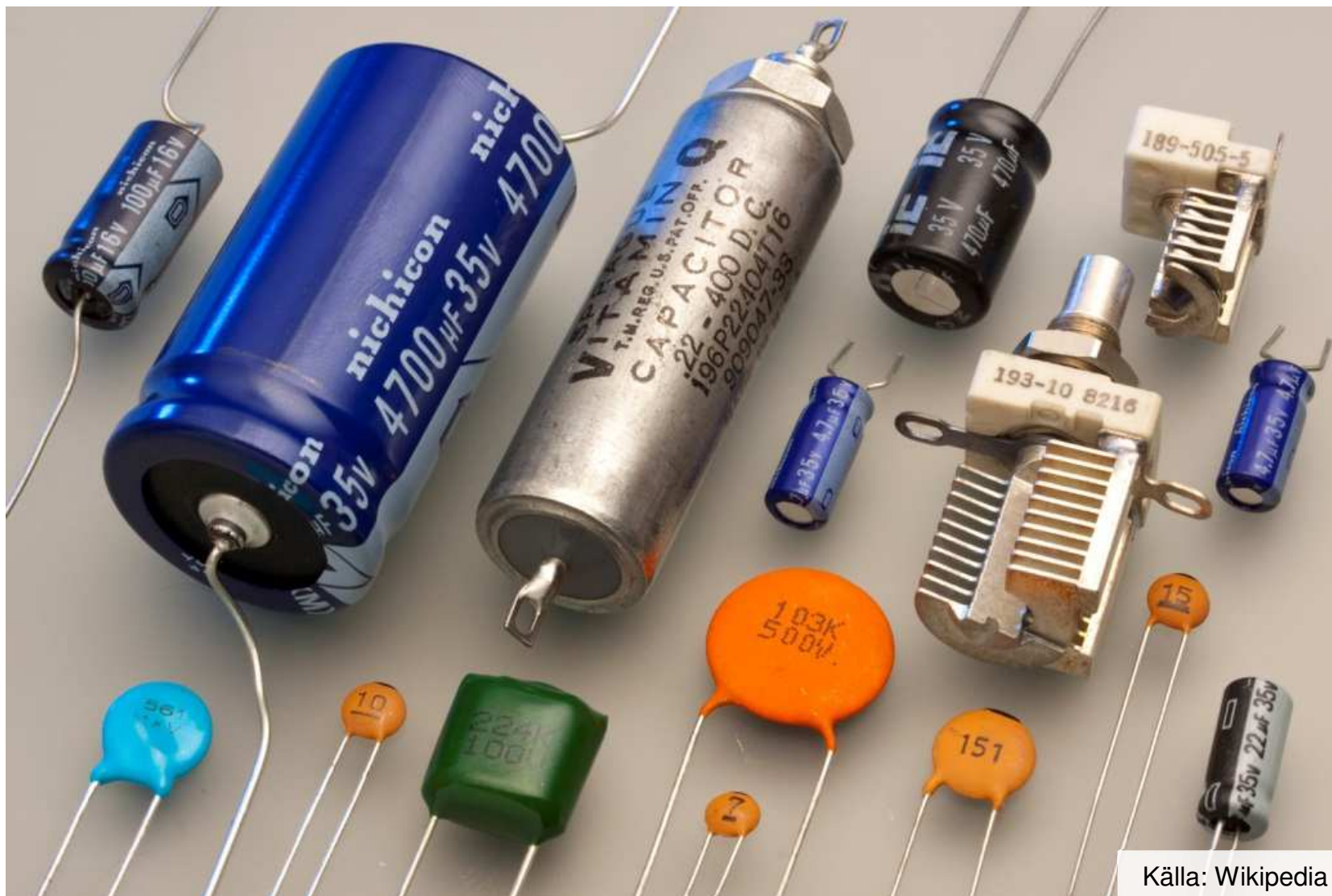

Källa: Wikipedia


Induktans – Spolar



Källa: Wikipedia

Stationär sinussignal
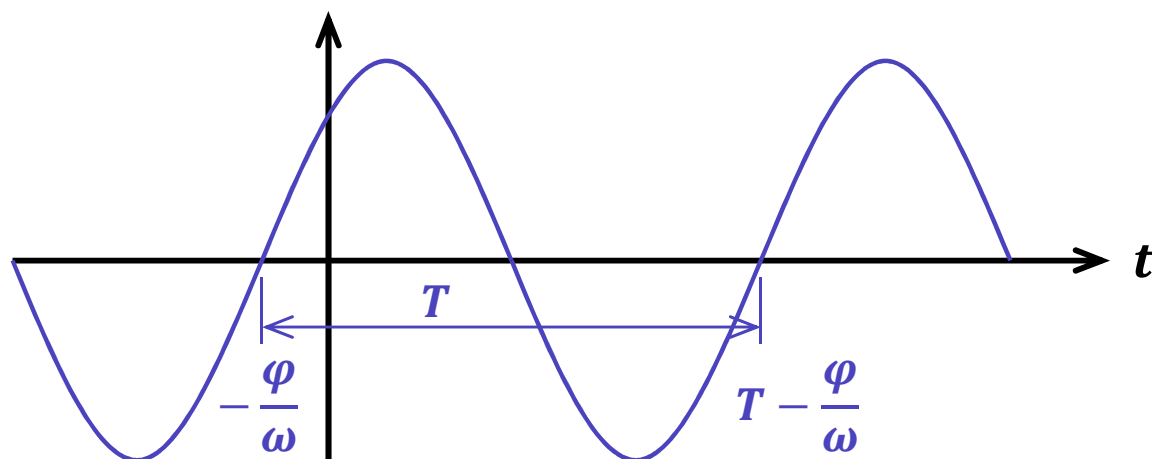
$$x(t) = \hat{X} \sin(\omega t + \varphi)$$



Symbol	Förklaring
$x(t)$	Momentanvärde
$\hat{X}$	Amplitud (toppvärde)
ω	Vinkelfrekvens [rad/s]
φ	Fasvinkel [rad]
T	Periodtid [s]
f	Frekvens [Hz]

$$f = \frac{1}{T} \quad \omega = 2\pi f$$

Momentan effekt

$$p(t) = u(t)i(t)$$


Aktiv effekt:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$$

Effektivvärde:

$$X_e = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T x^2(t) dt} = \frac{\hat{X}}{\sqrt{2}} \quad \text{Sinus}$$

Uppladdning av en kapacitans

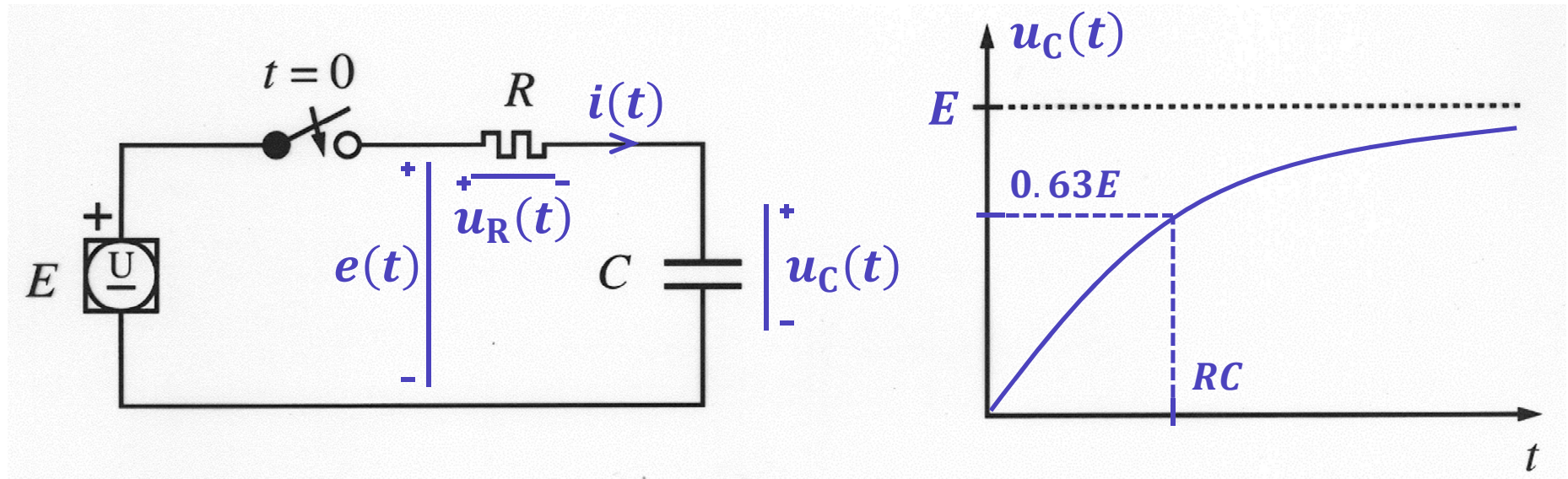

Initialtillstånd: $u_C(0-) = 0$ $e(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ E, & t \geq 0. \end{cases}$ $u_C(t) + u_R(t) = e(t)$

$$u_R(t) = Ri(t) = RC \frac{d}{dt} u_C(t)$$



$$i(t) = C \frac{d}{dt} u_C(t)$$

$$t \geq 0: \quad u_C(t) + RC \frac{d}{dt} u_C(t) = E$$

Homogen och partikulär lösning $\Rightarrow$

$$u_C(t) = (1 - e^{-t/RC})E$$

Urladdning av kapacitans

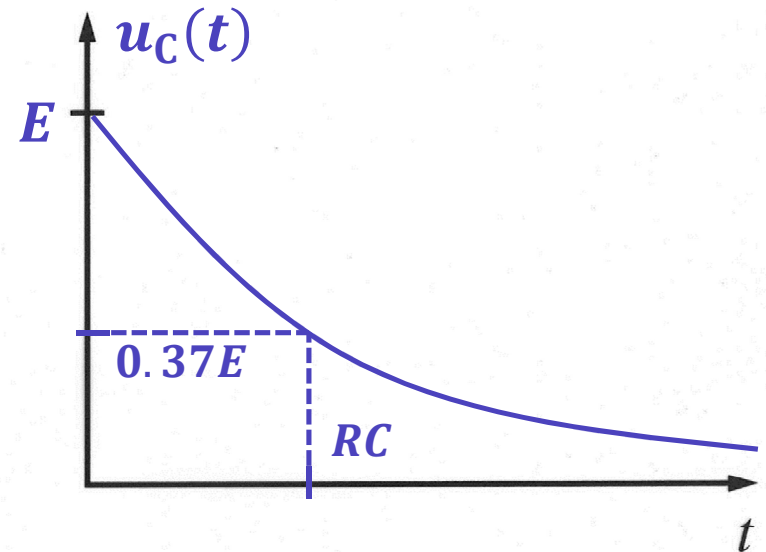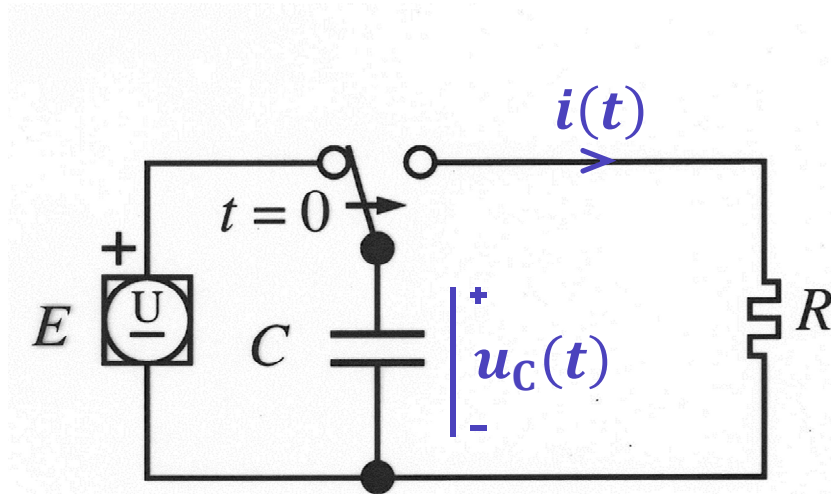

Initialtillstånd: $u_C(0-) = E$

$t \geq 0$:

$$u_C(t) = Ri(t) = -RC \frac{d}{dt} u_C(t)$$

$$i(t) = -C \frac{d}{dt} u_C(t)$$

$$u_C(t) + RC \frac{d}{dt} u_C(t) = 0$$

Homogen (och partikulär) lösning $\Rightarrow$

$$u_C(t) = Ee^{-t/RC}$$

$j\omega$ -metoden

1. Ersätt strömmar, spänningar och källor med deras komplexa motsvarigheter:

$$a(t) = \hat{A} \sin(\omega t + \varphi) \Rightarrow$$

$$A = \hat{A} e^{j\varphi} = b + jc$$

$$b = \hat{A} \cos \varphi \quad c = \hat{A} \sin \varphi$$

2. Ersätt R , L , C med deras impedanser:

$$Z_L = j\omega L \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C} \quad Z_R = R$$

3. Lös problemet med likströmsteori.

4. Gör omvändningen till punkt 1:

$$A = \hat{A} e^{j\varphi} = b + jc \Rightarrow$$



$$a(t) = \hat{A} \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\hat{A} = \sqrt{b^2 + c^2}$$

$$\varphi = \arg(b + jc) = \operatorname{atan} \frac{c}{b} \quad (\pm\pi)$$

Om $b < 0$

Passiva filter – Introduktion

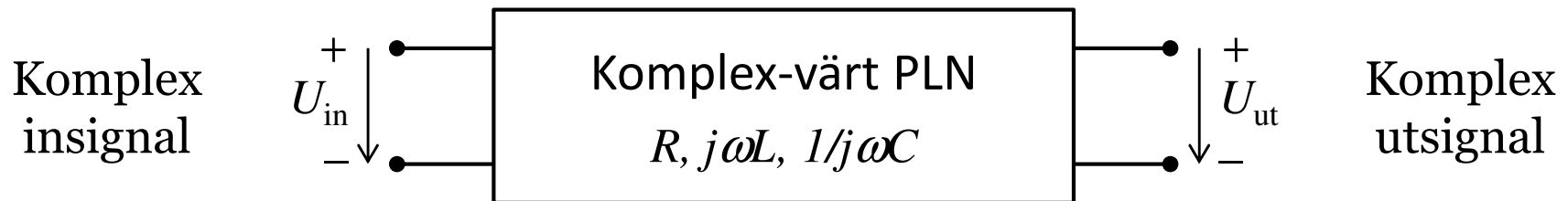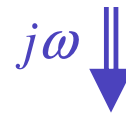

Samband: $U_{ut} = \underline{H(\omega)} U_{in}$


↑
Frekvensfunktion

$H(\omega) = \underline{|H(\omega)|} \cdot e^{j \arg\{H(\omega)\}} = U_{ut}/U_{in}$


↑
Amplitudkaraktistik

↑
Faskarakteristik

Passiva filter – Exempel 1(2)

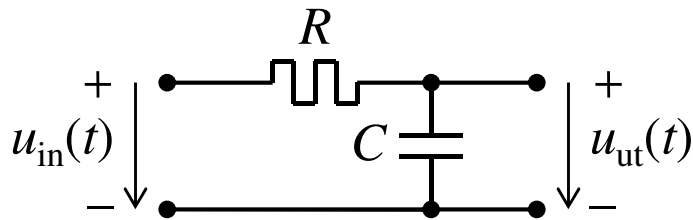

$j\omega$
 $\Rightarrow$

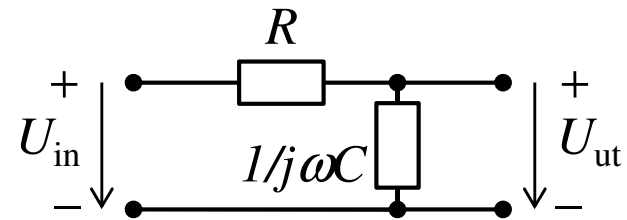

Spänningsdelning ger

$$U_{\text{ut}} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + R} U_{\text{in}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} U_{\text{in}}$$

Frekvensfunktion

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

Amplitudkaraktistik




$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$

Faskarakteristik

$$\arg\{H(\omega)\} = -\arctan(\omega RC)$$




$$u_{\text{in}}(t) = \hat{U}_{\text{in}} \sin(\omega t + \varphi) \quad \Rightarrow \quad u_{\text{ut}}(t) = \hat{U}_{\text{in}} |H(\omega)| \sin(\omega t + \varphi + \arg\{H(\omega)\})$$

Passiva filter – Exempel 2(2)

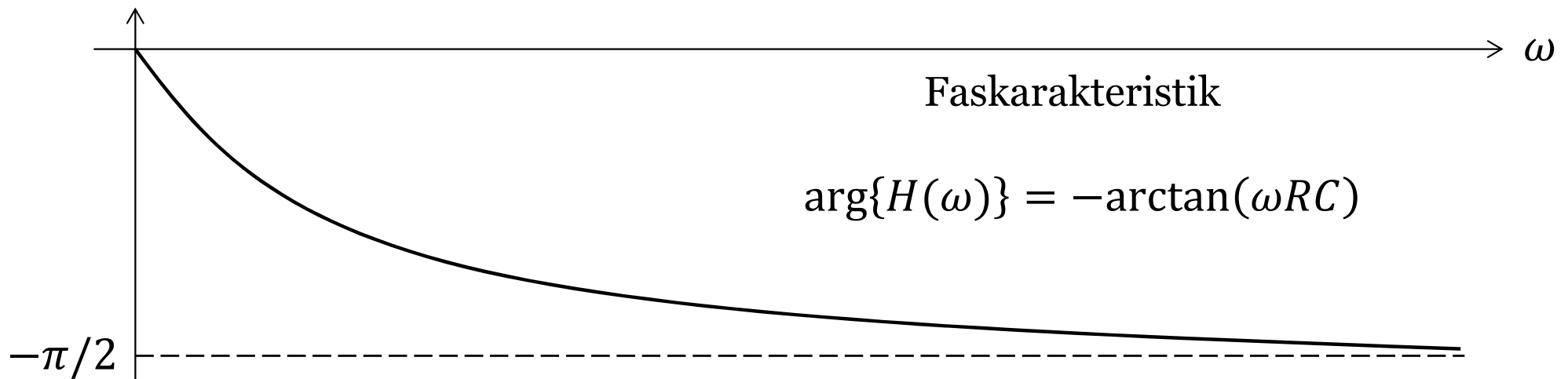
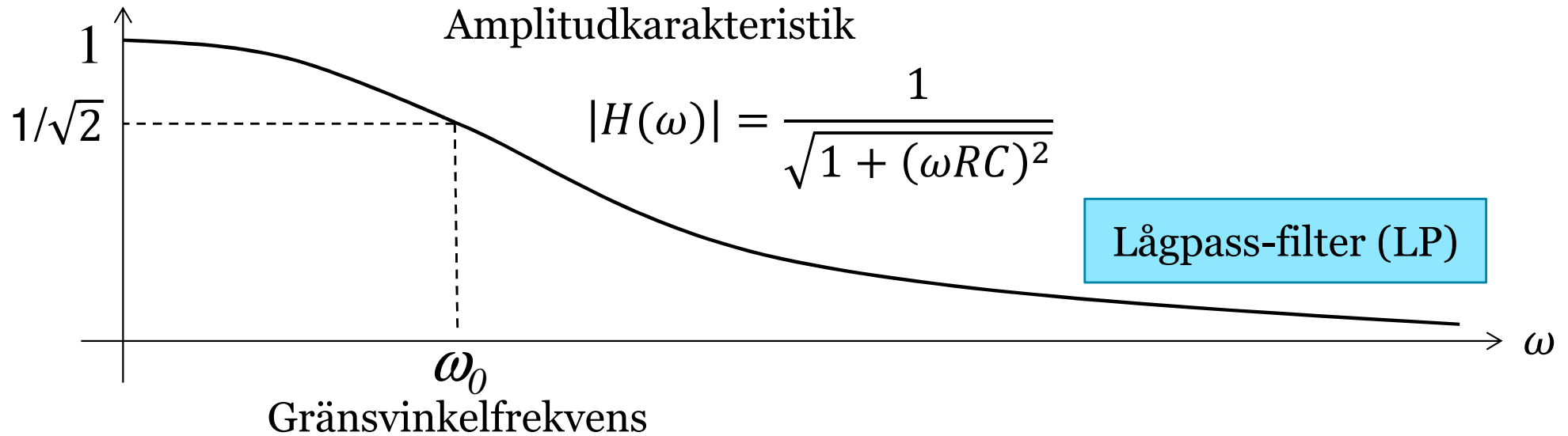
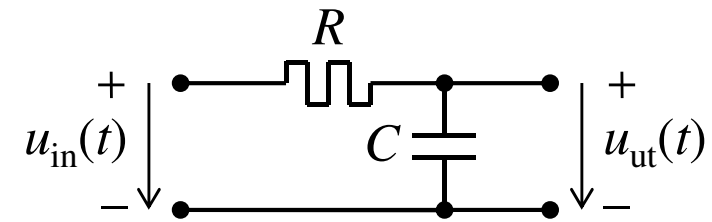


Olika frekvensselektiva filter




Lågpas (LP)

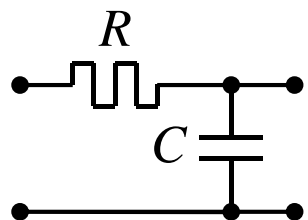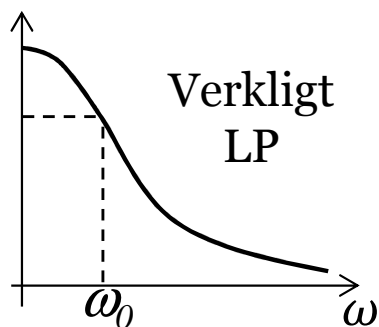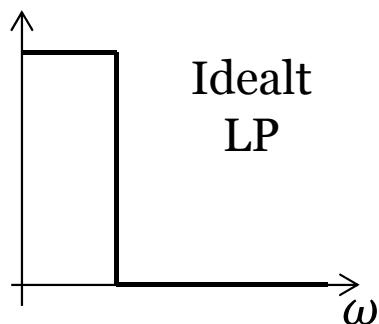




Högpas (HP)

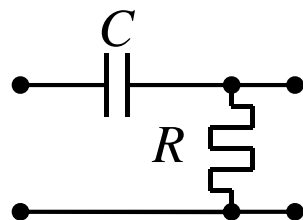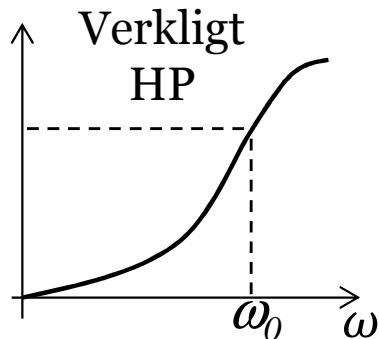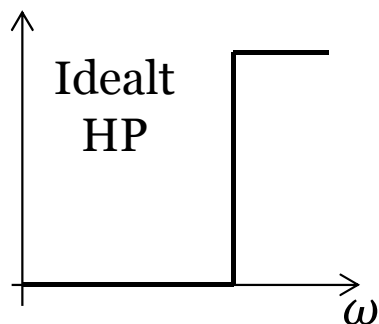




Bandpass (BP)

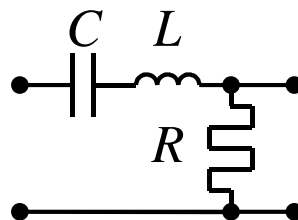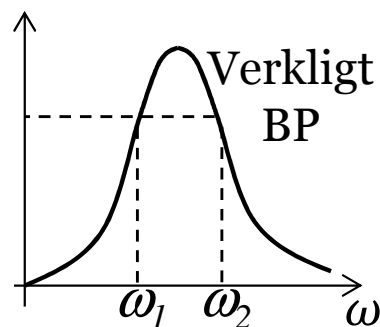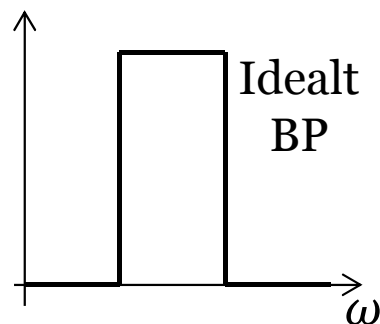

Bandspärr (BS)

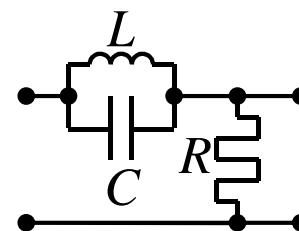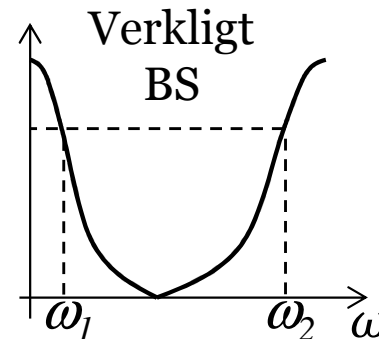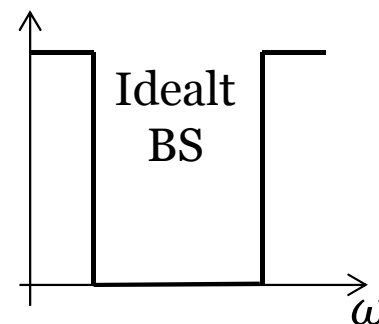


Allpass (AP)

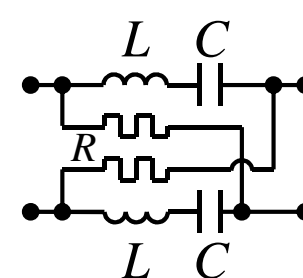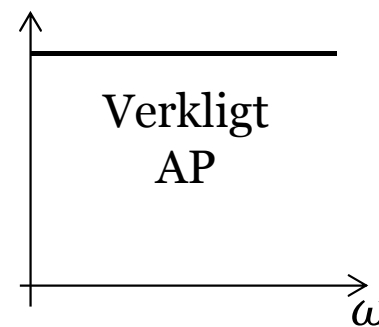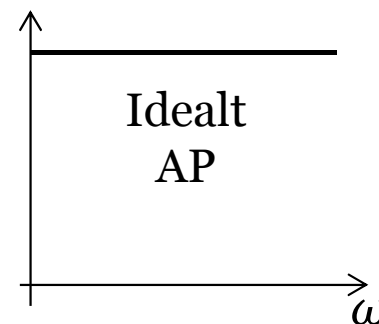

Labutrustningen – Kontakter

Banankontakter

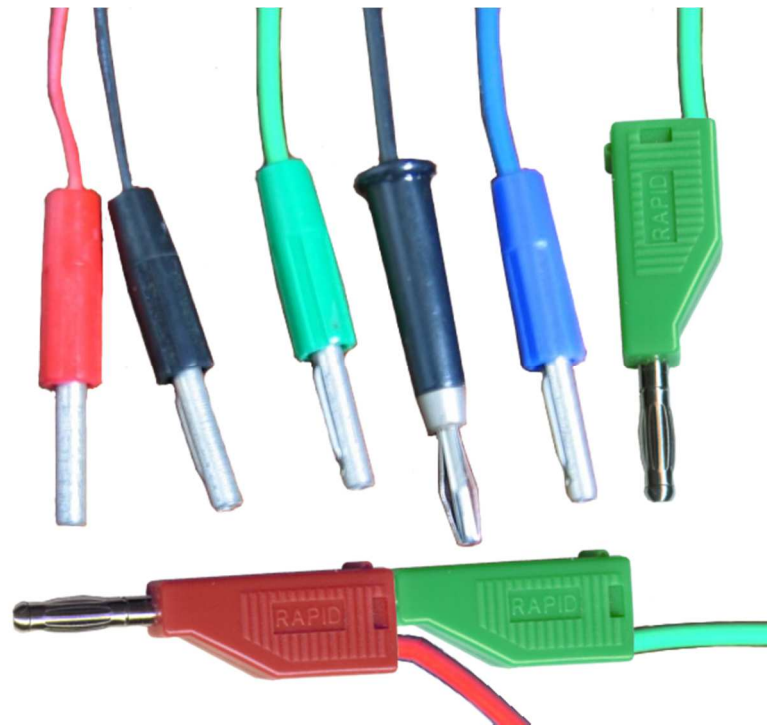


BNC-kontakter




Källa: Wikipedia

Labutrustningen – Koaxialkablar

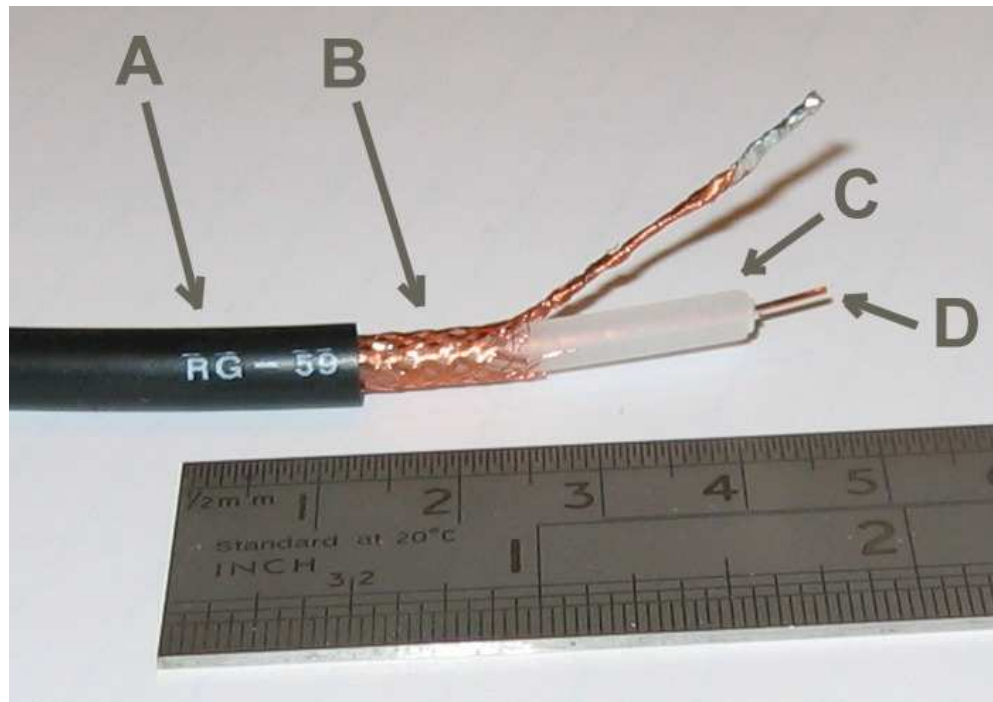


Källa: Wikipedia


Labutrustningen – Elvis II – Prydlig uppkoppling

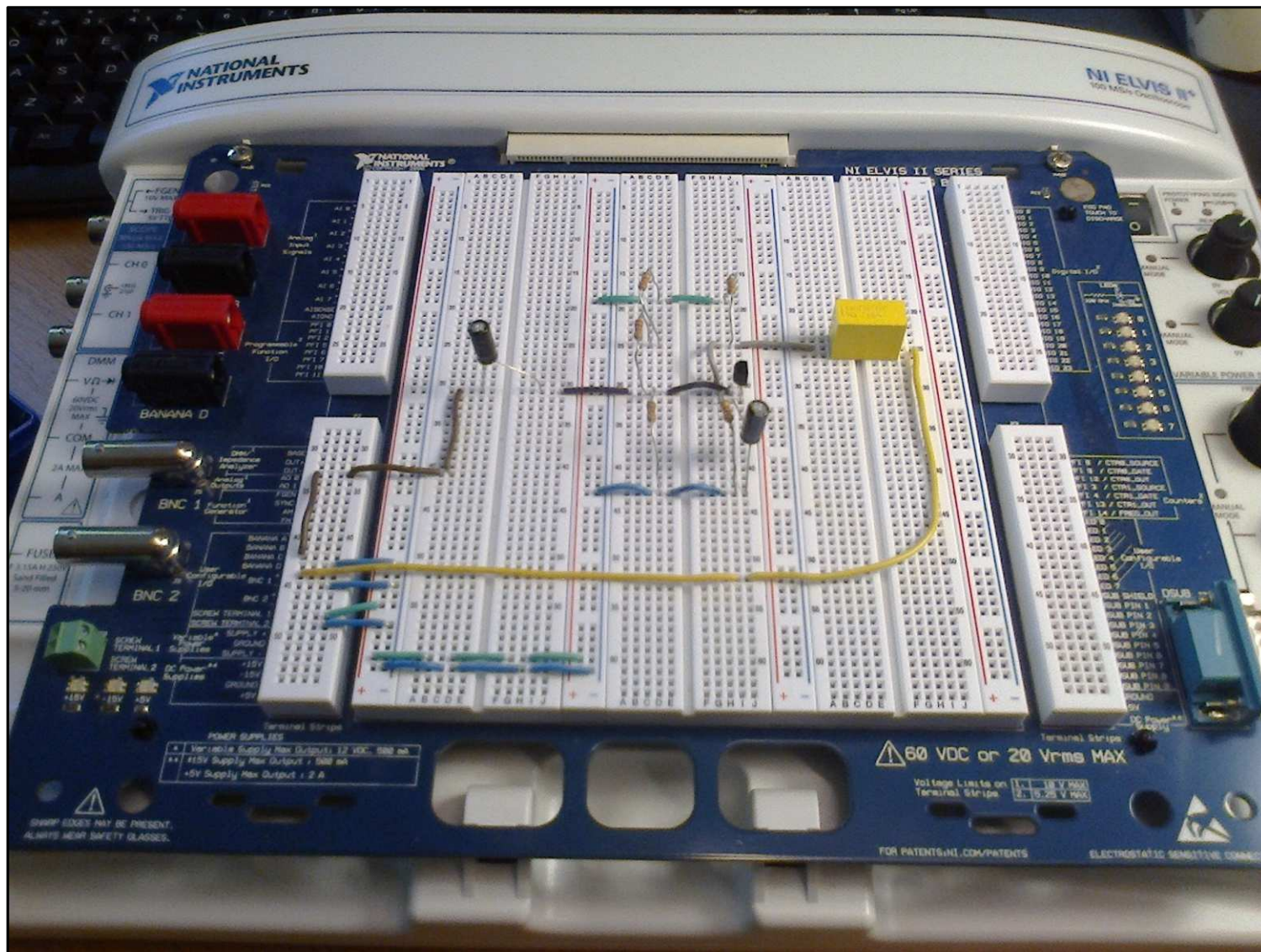


Elvis II – Mindre prydlig oppkoppling

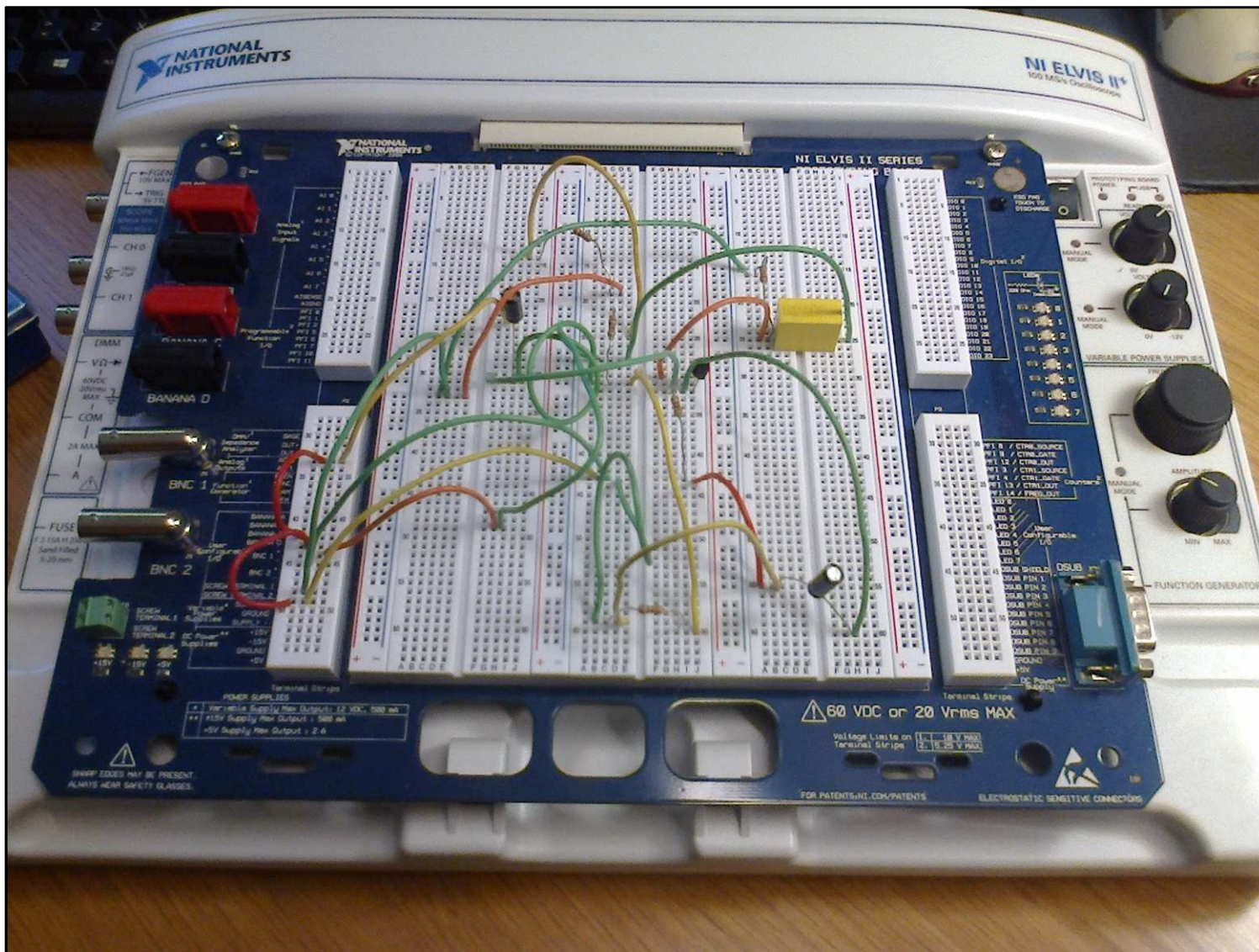


Elvis II – Kopplingsytan, breadboard

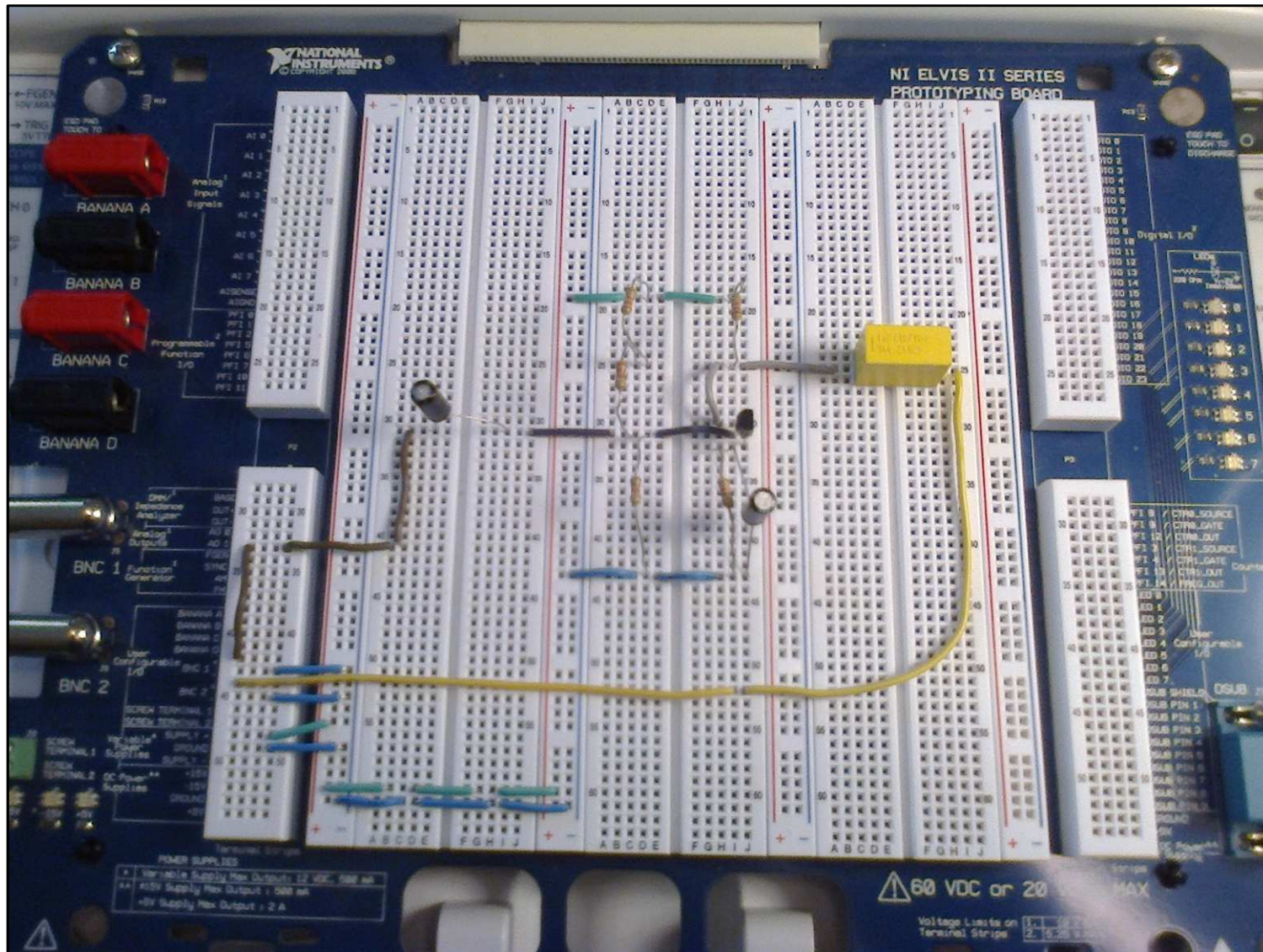


Kopplingsytan - Funktion

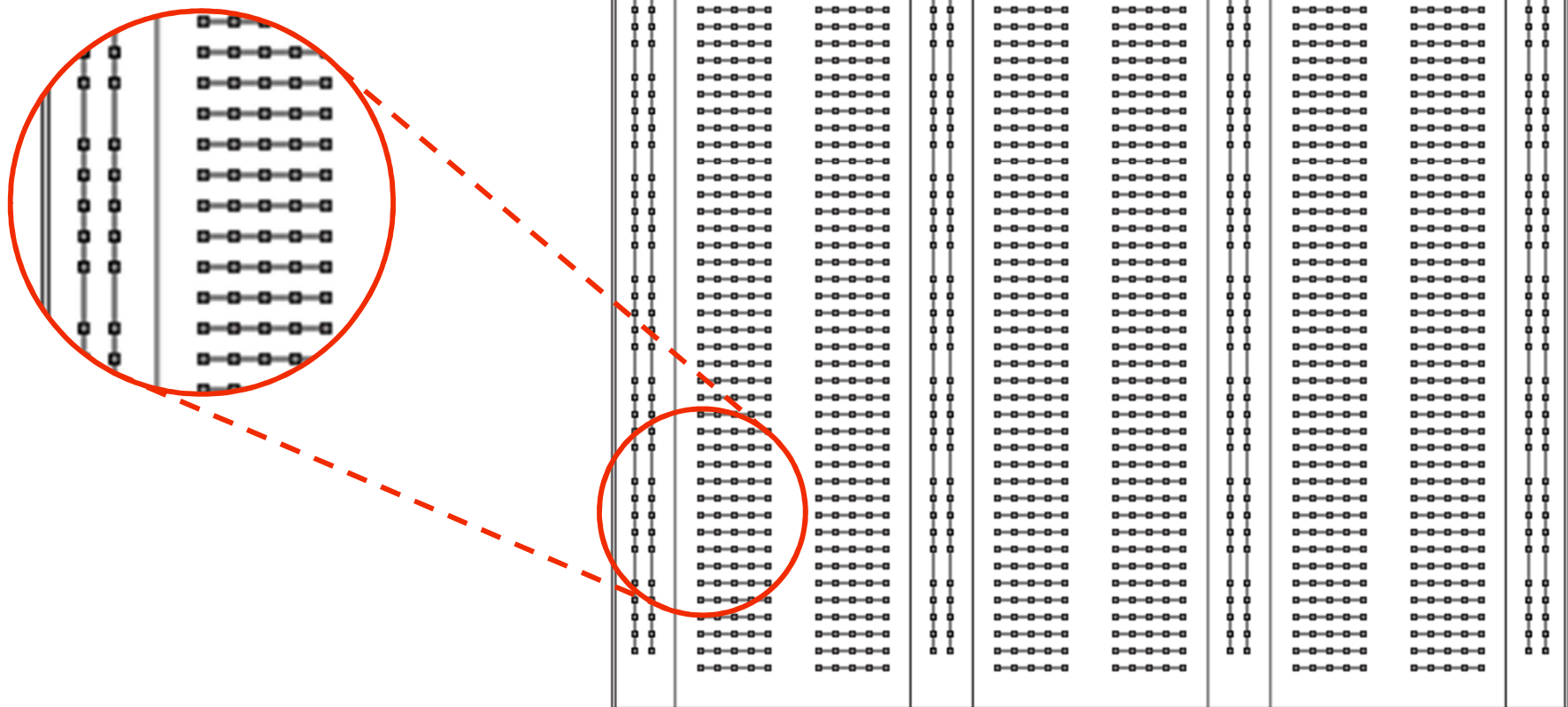

Elvis II – Översikt


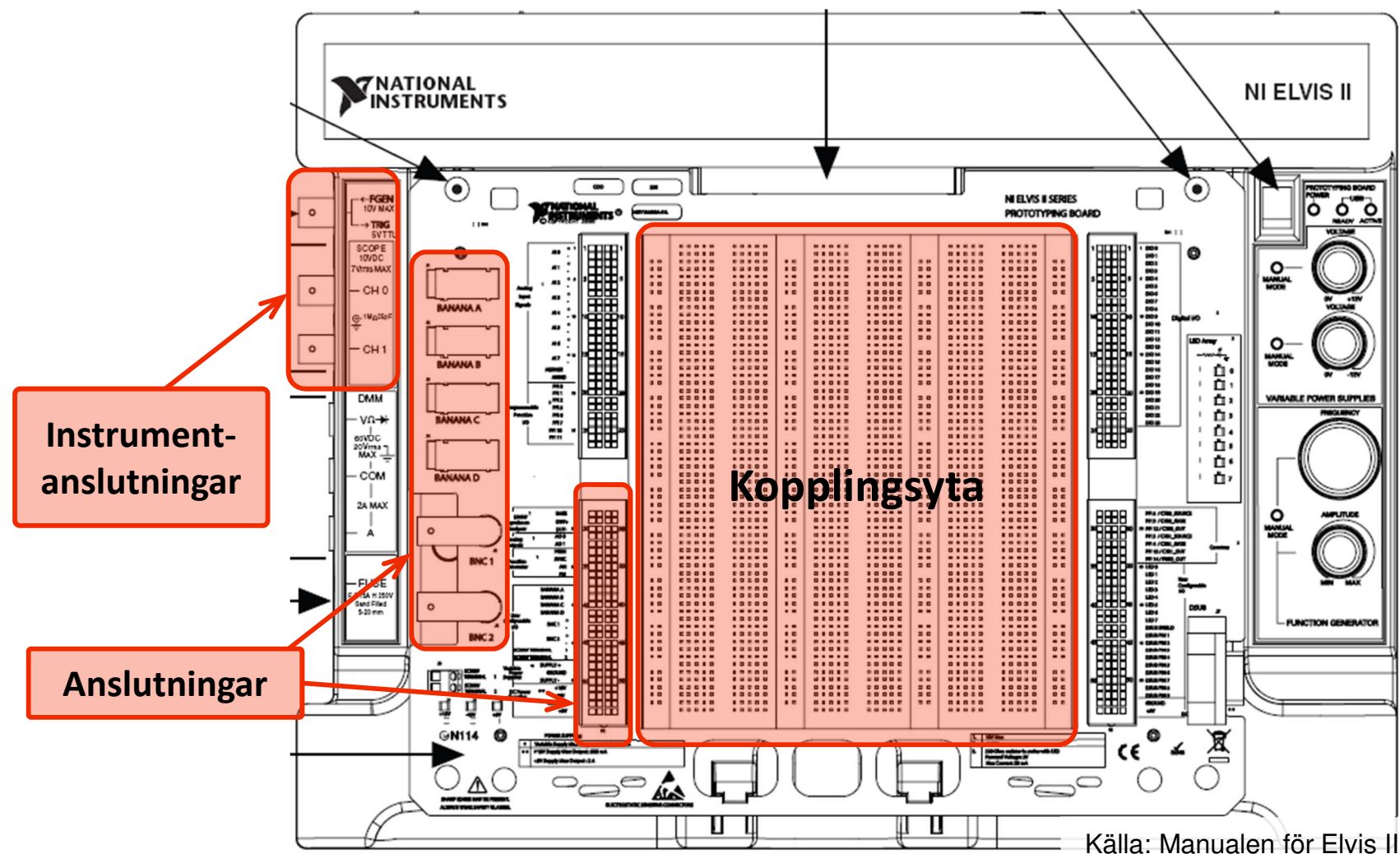


Elvis II – Nedre vänstra hörnet

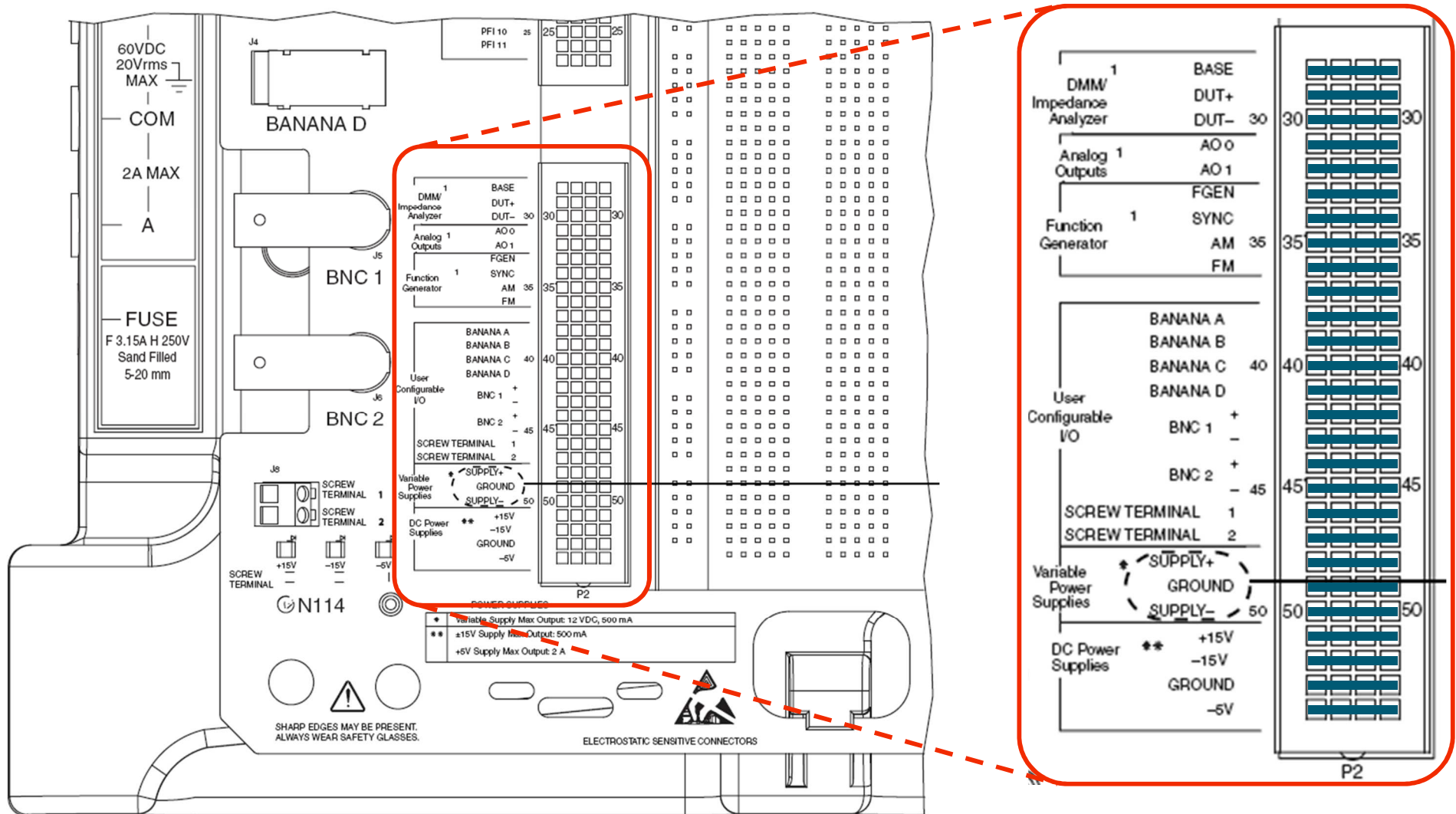


Källa: Manualen för Elvis II

Elvis II – Funktionsgenerator

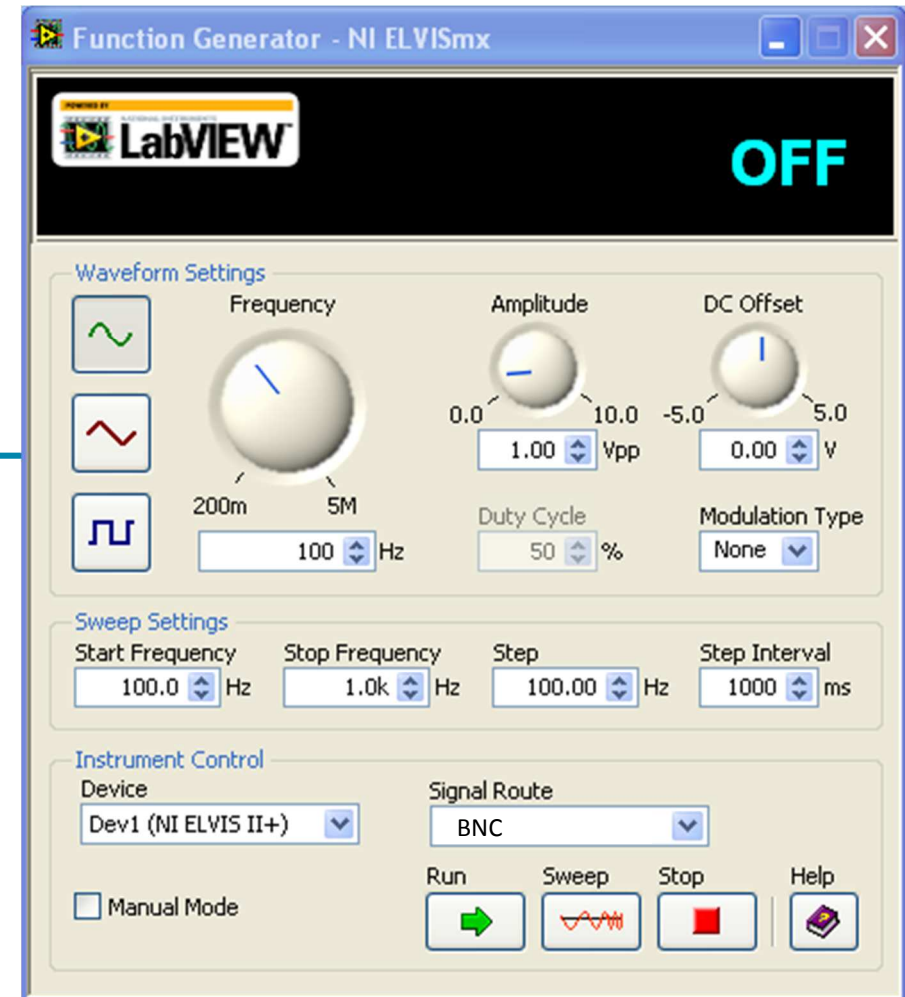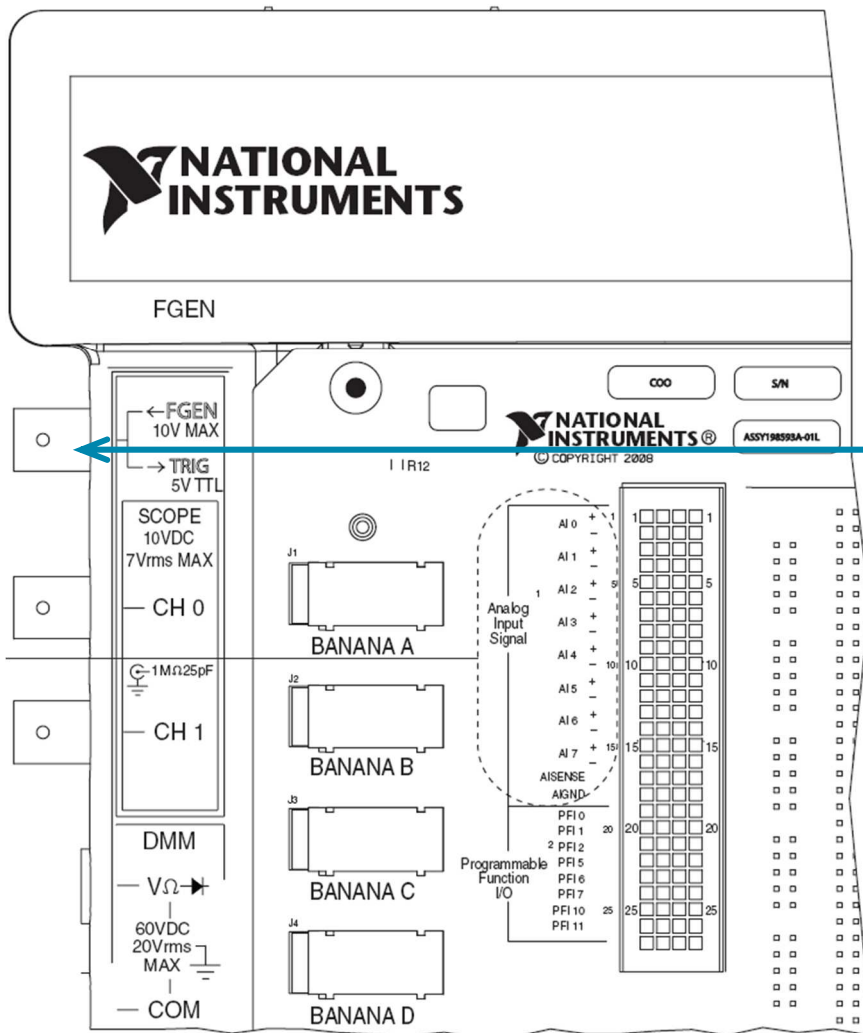

Källa: Manualen för Elvis II

Elvis II – Oscilloskopet

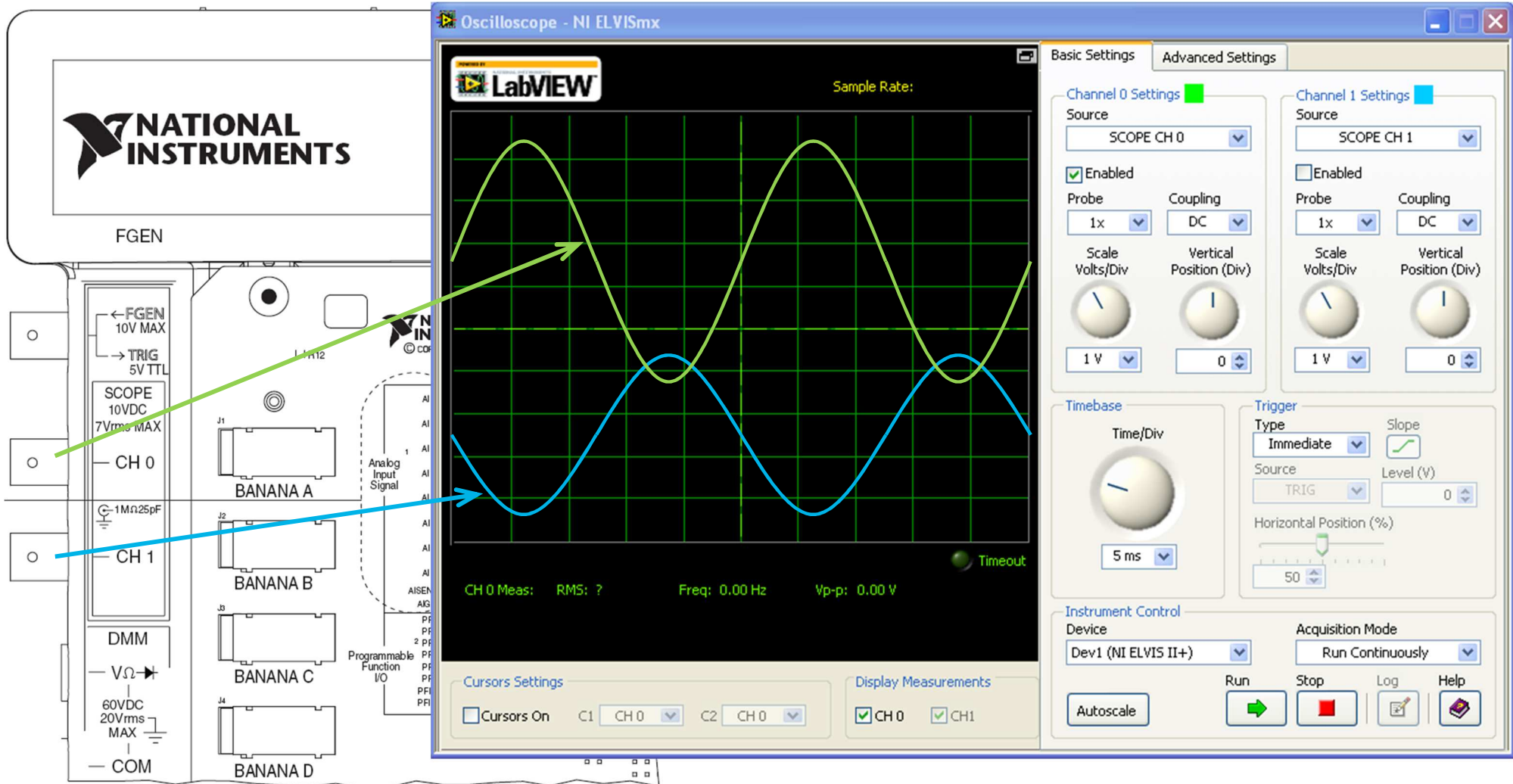

Källa: Manualen för Elvis II

$j\omega$ -metoden

1. Ersätt strömmar, spänningar och källor med deras komplexa motsvarigheter:

$$a(t) = \hat{A} \sin(\omega t + \varphi) \Rightarrow$$

$$A = \hat{A} e^{j\varphi} = b + jc$$

$$b = \hat{A} \cos \varphi \quad c = \hat{A} \sin \varphi$$

2. Ersätt R , L , C med deras impedanser:

$$Z_L = j\omega L \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C} \quad Z_R = R$$

3. Lös problemet med likströmsteori.

4. Gör omvändningen till punkt 1:

$$A = \hat{A} e^{j\varphi} = b + jc \Rightarrow$$

$$a(t) = \hat{A} \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\hat{A} = \sqrt{b^2 + c^2}$$

$$\varphi = \arg(b + jc) = \operatorname{atan} \frac{c}{b} \quad (\pm\pi)$$


Om $b < 0$

Härledning j ω -metoden 1(2)

$$u(t) = \hat{U} \cdot \sin(\omega t + \phi_u) = \hat{U} \operatorname{Im}\{e^{j(\omega t + \phi_u)}\} = \operatorname{Im}\{\underbrace{\hat{U} e^{j\phi_u}}_U e^{j\omega t}\}$$

$$i(t) = \hat{I} \cdot \sin(\omega t + \phi_i) = \hat{I} \cdot \operatorname{Im}\{e^{j(\omega t + \phi_i)}\} = \operatorname{Im}\{\underbrace{\hat{I} e^{j\phi_i}}_I e^{j\omega t}\}$$

Resistor:

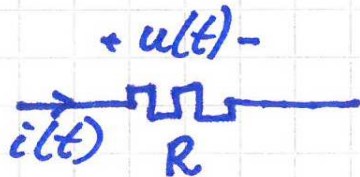


$$u(t) = R i(t)$$

$$\operatorname{Im}\{U \cdot e^{j\omega t}\} = R \cdot \operatorname{Im}\{I \cdot e^{j\omega t}\} = \operatorname{Im}\{R I \cdot e^{j\omega t}\}$$

En lösning: $U = R \cdot I$

Härledning $j\omega$ -metoden 2(2)


Induktans

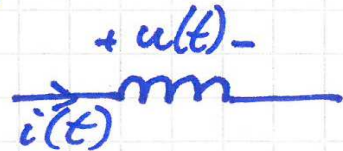 $u(t) = L \frac{d}{dt} i(t)$

$$\begin{aligned} \operatorname{Im}\{U \cdot e^{j\omega t}\} &= L \frac{d}{dt} \operatorname{Im}\{I \cdot e^{j\omega t}\} = \operatorname{Im}\left\{L I \cdot \frac{d}{dt} e^{j\omega t}\right\} \\ &= \operatorname{Im}\{L \cdot I \cdot j\omega \cdot e^{j\omega t}\} \end{aligned}$$

Motsv. lösning: $U = j\omega L \cdot I$

Kapacitans:

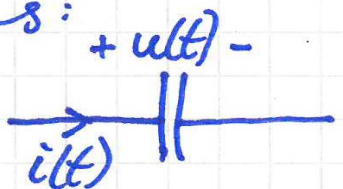 $i(t) = C \frac{d}{dt} u(t)$

$$\begin{aligned} \operatorname{Im}\{I \cdot e^{j\omega t}\} &= C \frac{d}{dt} \operatorname{Im}\{U \cdot e^{j\omega t}\} = \operatorname{Im}\left\{C U \frac{d}{dt} e^{j\omega t}\right\} \\ &= \operatorname{Im}\{C U j\omega e^{j\omega t}\} \end{aligned}$$

Motsv. lösning: $I = j\omega C \cdot U \Rightarrow U = \frac{1}{j\omega C} \cdot I$

Mikael Olofsson
ISY/EKS

www.liu.se