

# TSTE05 Elektronik & mätteknik


## Föreläsning 7

### Operationsförstärkare – Aktiva filter


Mikael Olofsson  
Institutionen för Systemteknik (ISY)  
Ämnesområdet Elektroniska kretsar och system




## Passiva filter – Påminnelse

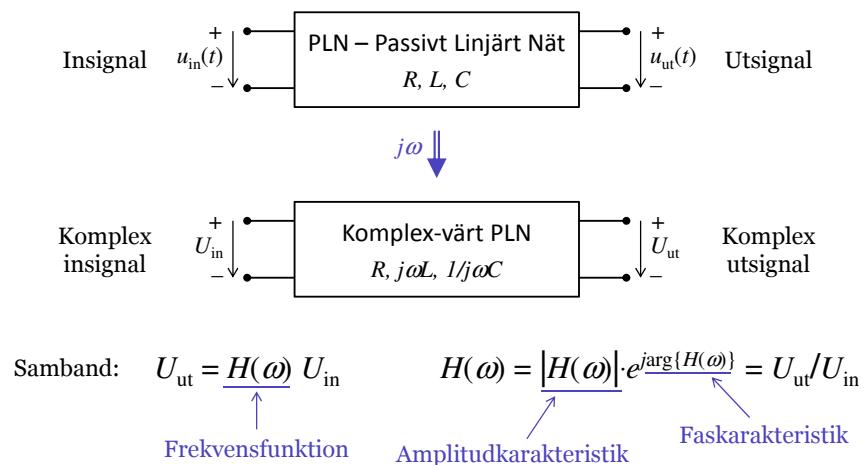



## Olika frekvensselektiva filter

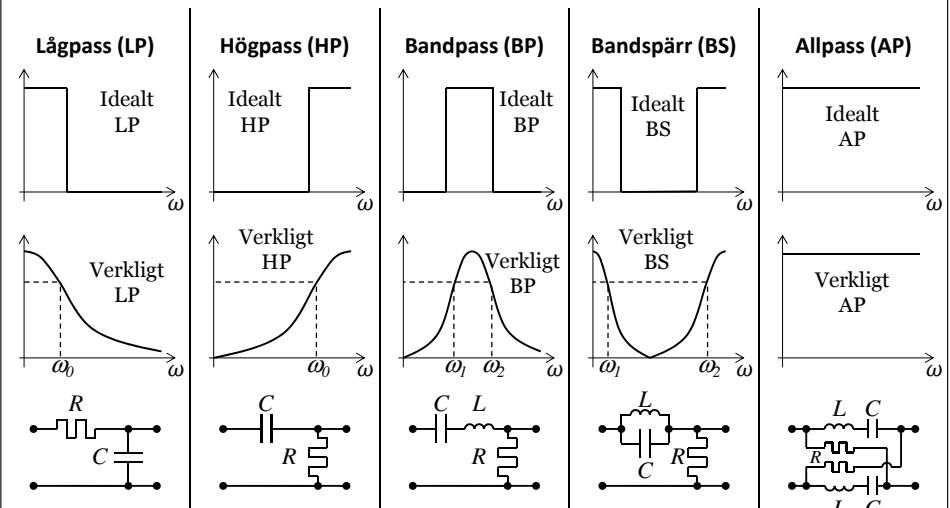


## Operationsförstärkaren – allmänt

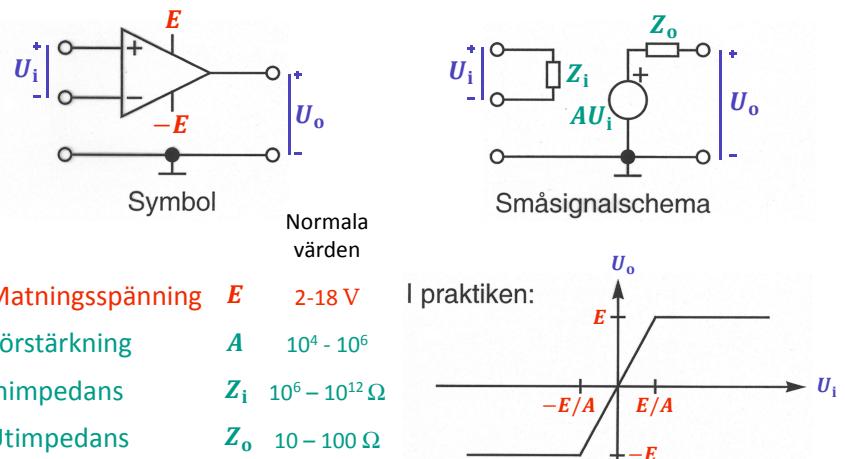


## Operationsförstärkaren – CA741E

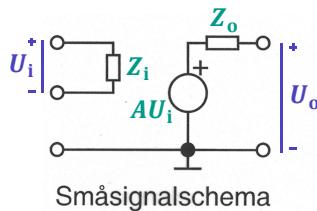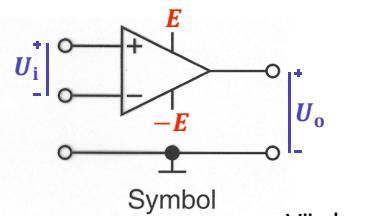


Matningsspänning	$E$	5-18 V
Förstärkning	$A$	$2 \cdot 10^5$
Inimpedans	$Z_i$	2 MΩ
Utimpedans	$Z_o$	75 Ω

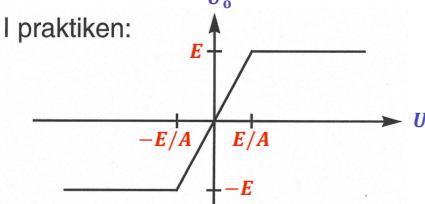
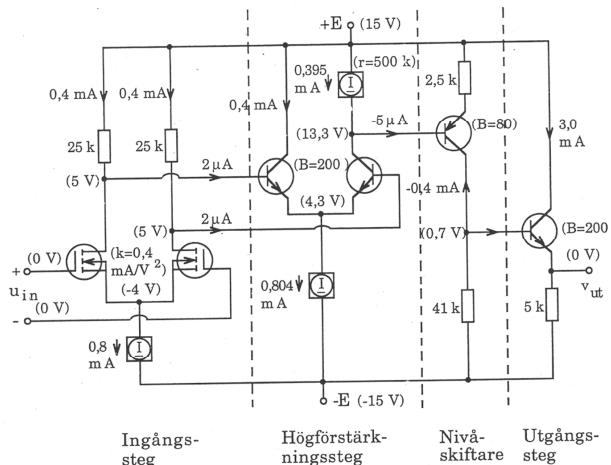
## Operationsförstärkare – exempel på implementering




## Inverterande förstärkare

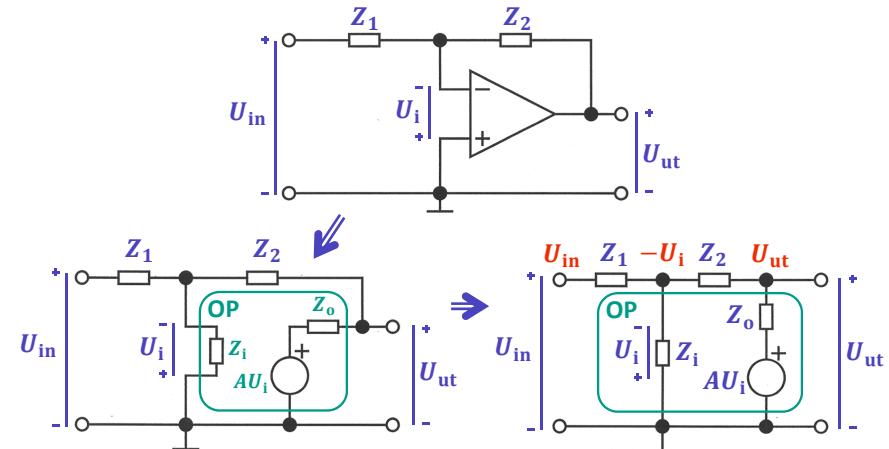
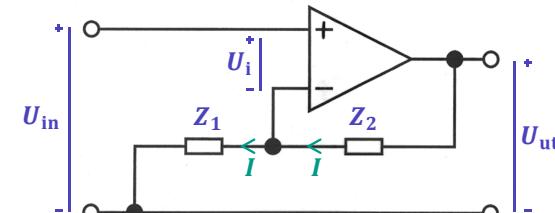
## Icke-inverterande förstärkare


Nästan ideal  
operationsförstärkare

$$\begin{aligned} Z_o &= 0 \\ Z_i &= \infty \\ A &< \infty \end{aligned}$$



## Differentialförstärkare

Ideal operationsförstärkare

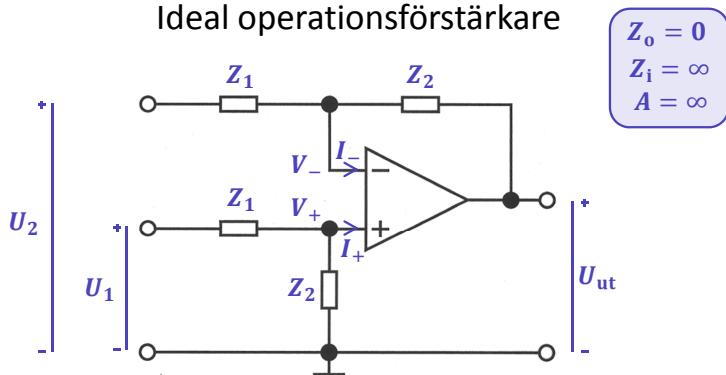


$$\begin{aligned} Z_o &= 0 \\ Z_i &= \infty \\ A &= \infty \end{aligned}$$

## Summerande förstärkare

Ideal operationsförstärkare

N ingångar

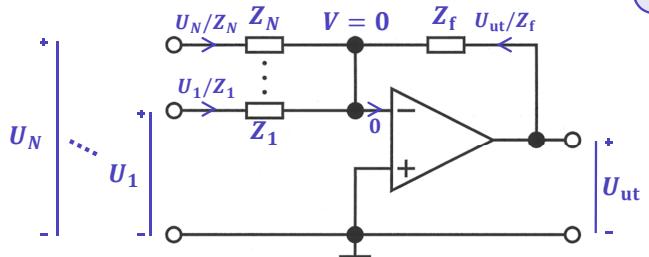

$$\begin{aligned} Z_o &= 0 \\ Z_i &= \infty \\ A &= \infty \end{aligned}$$