

# TSKS21 Signaler, information & bilder

## Föreläsning 3


### Labförberedelse

### Växelströmsteori

- avslutning passiva filter
- effektbegrepp (effektanpassning)

Mikael Olofsson  
Institutionen för Systemteknik (ISY)  
Ämnesområdet Kommunikationssystem


## Labutrustningen – Koaxialkablar

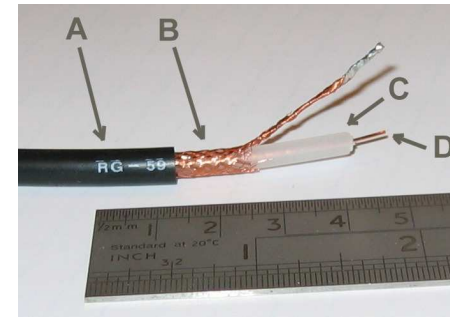

Källa: Wikipedia

## Labutrustningen – Kontakter

Banankontakter

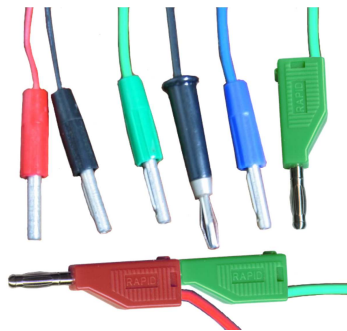


BNC-kontakter




Källa: Wikipedia

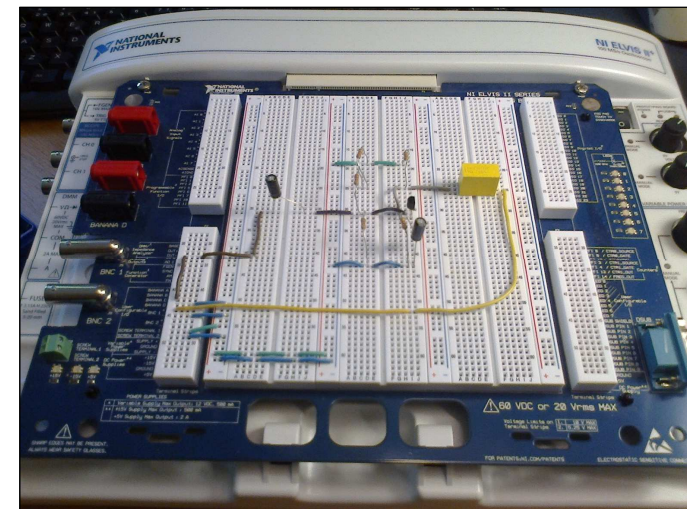
## Labutrustningen – Elvis II – Prydlig uppkoppling




# Elvis II – Mindre prydlig uppkoppling

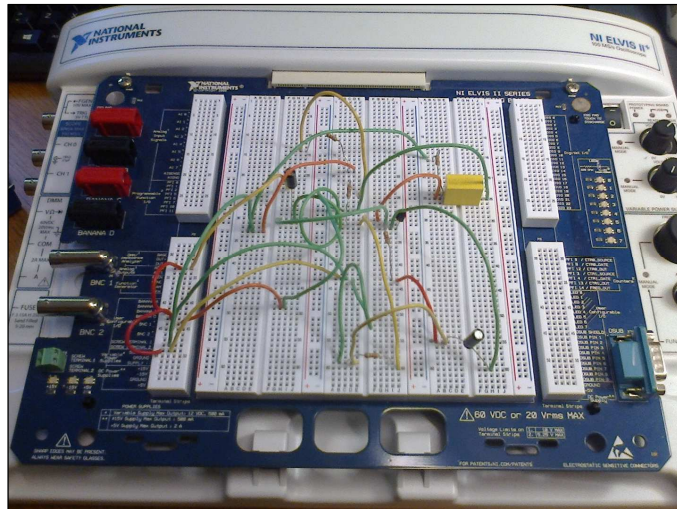

# Elvis II – Kopplingsytan

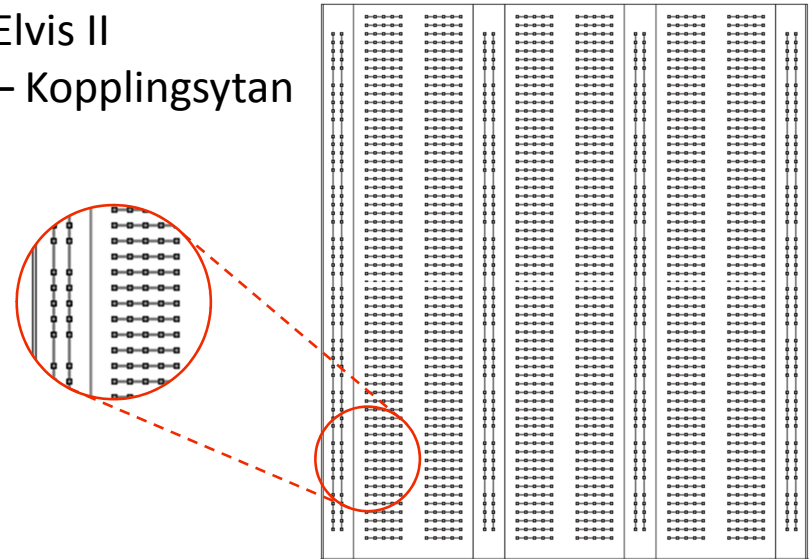


# Elvis II – Översikt

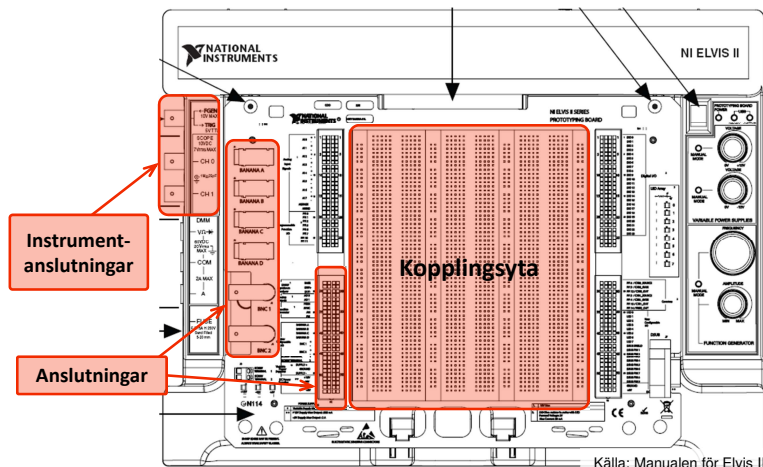


Källa: Manualen för Elvis II

# Elvis II – Nedre vänstra hörnet

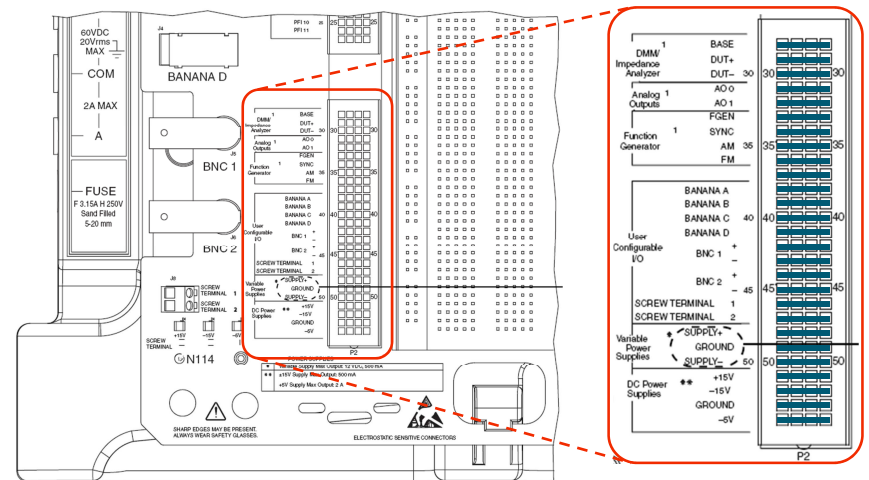



Källa: Manualen för Elvis II

# Elvis II – Funktionsgeneratör

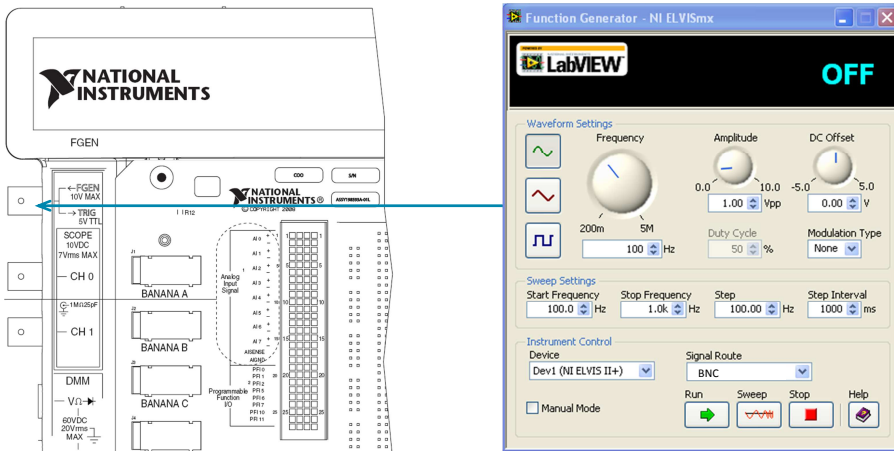


Källa: Manualen för Elvis II

# Passiva filter – Introduktion

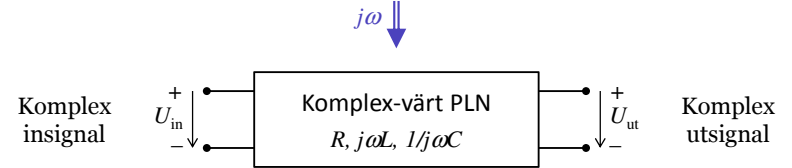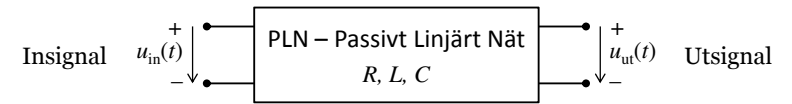


Samband:  $U_{ut} = \underbrace{H(\omega)}_{\text{Frekvensfunktion}} U_{in}$        $H(\omega) = \underbrace{|H(\omega)|}_{\text{Amplitudkaraktäristik}} \cdot \underbrace{e^{j \arg\{H(\omega)\}}}_{\text{Faskaraktäristik}} = U_{ut} / U_{in}$

# Elvis II – Oscilloskopet

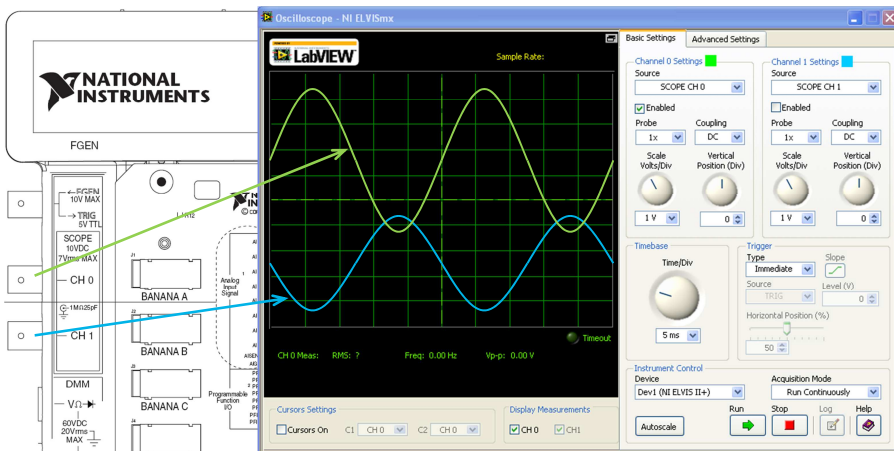


Källa: Manualen för Elvis II

# Olika frekvensselektiva filter

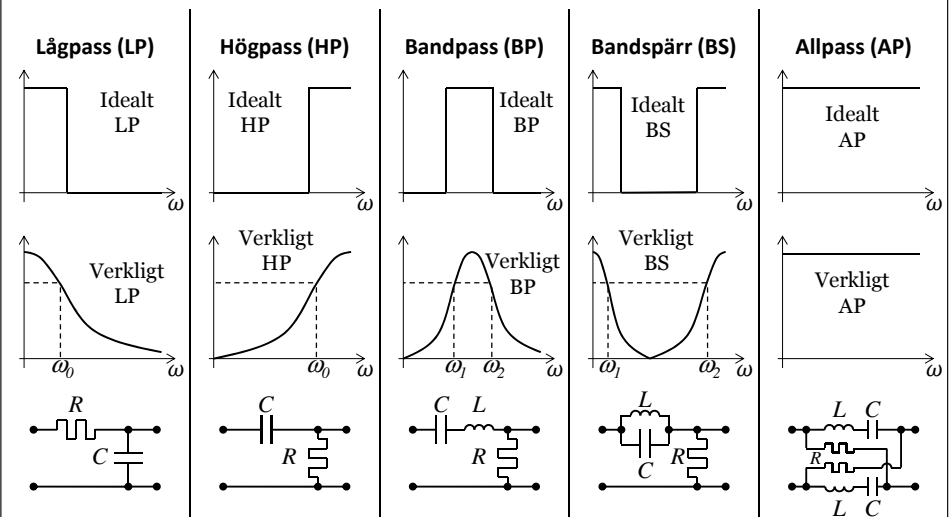

## Effektbegrepp 1(4)

Passivt Linjärt Nät – PLN

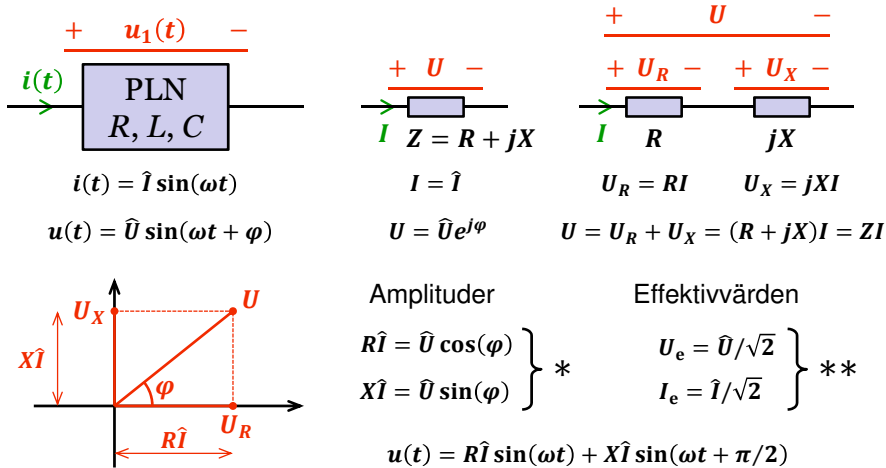

## Effektbegrepp 3(4)

$$\left. \begin{aligned} R\hat{I} &= \hat{U} \cos(\varphi) \\ X\hat{I} &= \hat{U} \sin(\varphi) \end{aligned} \right\} * \quad \left. \begin{aligned} U_e &= \hat{U}/\sqrt{2} \\ I_e &= \hat{I}/\sqrt{2} \end{aligned} \right\} **$$

$$p_R(t) = U_e I_e \cos(\varphi) (1 - \cos(4\pi t/T))$$

$$p_X(t) = U_e I_e \sin(\varphi) \sin(4\pi t/T)$$

Aktiv effekt:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T p_R(t) dt + \frac{1}{T} \int_0^T p_X(t) dt$$

$$= \frac{1}{T} (TU_e I_e \cos(\varphi) + 0) + \frac{1}{T} 0 = U_e I_e \cos(\varphi) = R I_e^2 \quad \text{Enhet: W}$$

\*, \*\*

Reaktiv effekt:

$$Q = U_e I_e \sin(\varphi) = X I_e^2 \quad \text{Enhet: VAR}$$

## Effektbegrepp 2(4)

$$\left. \begin{aligned} R\hat{I} &= \hat{U} \cos(\varphi) \\ X\hat{I} &= \hat{U} \sin(\varphi) \end{aligned} \right\} * \quad \left. \begin{aligned} U_e &= \hat{U}/\sqrt{2} \\ I_e &= \hat{I}/\sqrt{2} \end{aligned} \right\} **$$

$$i(t) = \hat{I} \sin(\omega t)$$

$$u(t) = R\hat{I} \sin(\omega t) + X\hat{I} \sin(\omega t + \pi/2)$$

Momentan effekt:

$$p(t) = u(t)i(t) = R\hat{I}^2 \sin^2(\omega t) + X\hat{I}^2 \sin(\omega t) \sin(\omega t + \pi/2)$$

$$= \underbrace{\frac{R\hat{I}^2}{2} (1 - \cos(2\omega t))}_{p_R(t)} + \underbrace{\frac{X\hat{I}^2}{2} \sin(2\omega t)}_{p_X(t)}$$

Utnyttja \*, \*\* och  $\omega = 2\pi/T$ :

$$p_R(t) = U_e I_e \cos(\varphi) (1 - \cos(2\omega t)) = U_e I_e \cos(\varphi) (1 - \cos(4\pi t/T))$$

$$p_X(t) = U_e I_e \sin(\varphi) \sin(2\omega t) = U_e I_e \sin(\varphi) \sin(4\pi t/T)$$

## Effektbegrepp 4(4)

$$P = R I_e^2 \quad Z = R + jX$$

$$Q = X I_e^2 \quad \varphi = \arg(Z)$$

Komplex effekt:

$$S = P + jQ = (R + jX) I_e^2 = Z I_e^2 = \frac{U I^*}{2} = \frac{U_e^2}{Z^*} \quad \text{Enhet: VA}$$

Skenbar effekt:




$$P_S = U_e I_e = |S| = \sqrt{P^2 + Q^2} = |Z| I_e^2 = \frac{U_e^2}{|Z|} \quad \text{Enhet: VA}$$

Effektfaktor:




$$\cos(\varphi) = \frac{P}{P_S} = \frac{R}{|Z|}$$


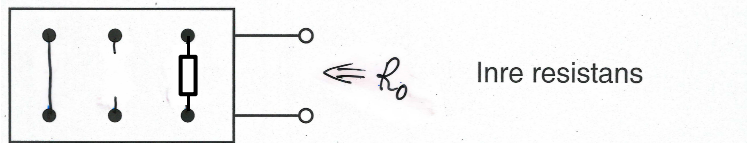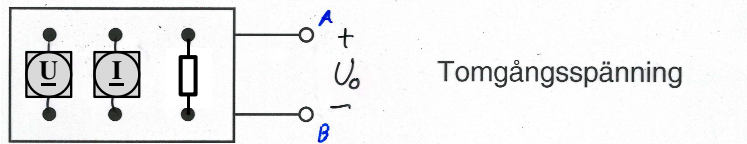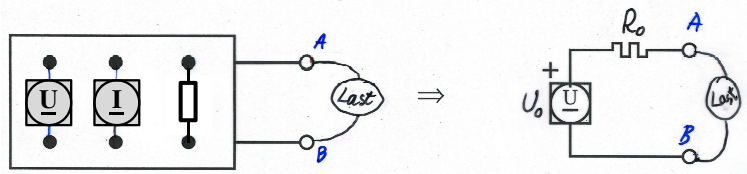
## Tvåpolssatsen (Thevenins tvåpolsekvivalent)



## Nortons teorem

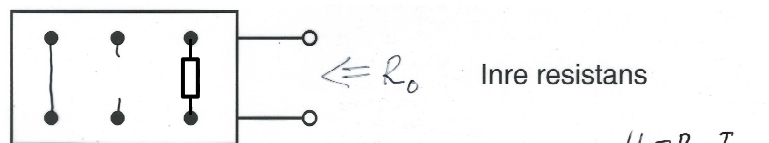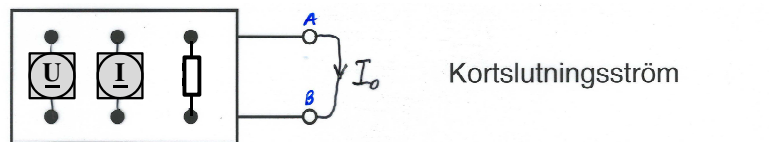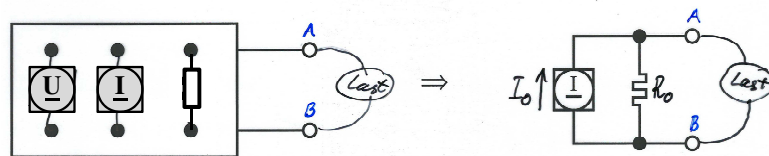

$$U_0 = R_0 \cdot I_0$$