

# TSTE05 Elektronik & mätteknik




## Föreläsning 14

### GE-steg - Småsignalschema

Mikael Olofsson  
 Institutionen för Systemteknik (ISY)  
 Ämnesområdet Elektroniska kretsar och system


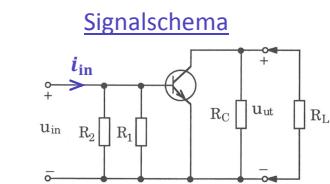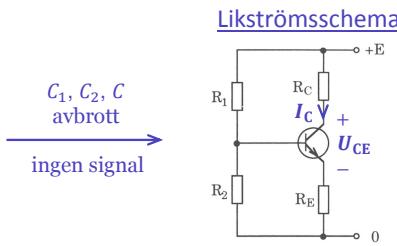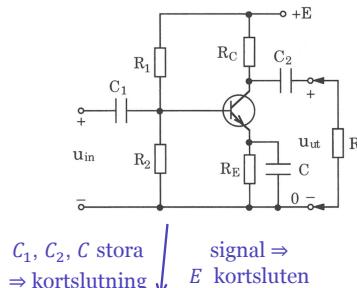
#### Superposition – Separera likström och signal




Analys:  $R_1, R_2, R_C, R_E, E, B$  kända. Bestäm  $I_{CQ}, U_{CEQ}$ .

Syntes:  $I_{CQ}, U_{CEQ}$  givna. Bestäm  $R_1, R_2, R_C, R_E$ .  
 E och  $B$  kan ev. vara givna eller behöva bestämmas.


Av intresse: Förstärkning  $F = \frac{u_{out}}{u_{in}}$ .  
 Ibland frekvenssvar  $H(\omega)$ .  
 Inompedans  $Z_{in} = u_{in}/i_{in}$   
 Utimpedans  $Z_{out}$



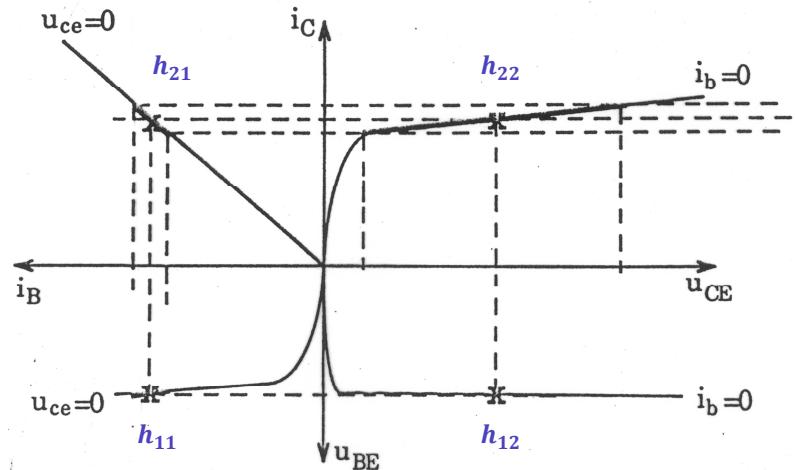
#### h-parametrar – derivator i arbetspunkten



#### GE-stegets småsignalschema 1(2)

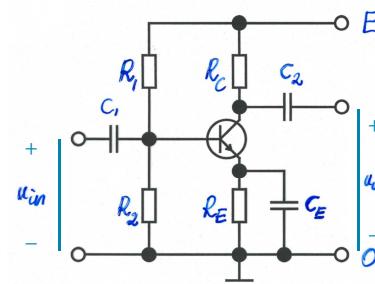


Förstärkarsteget

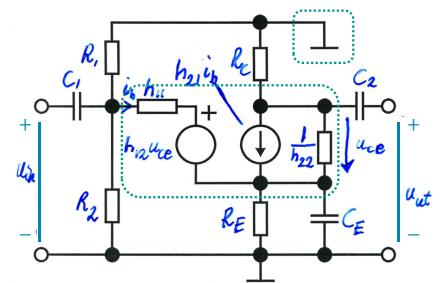


Ekvivalent småsignalschema



## GE-stegets småsignalschema 2(2)

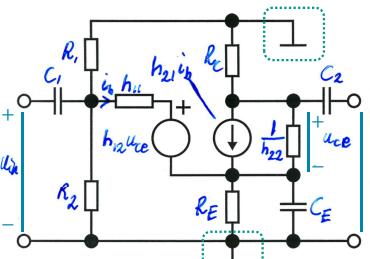


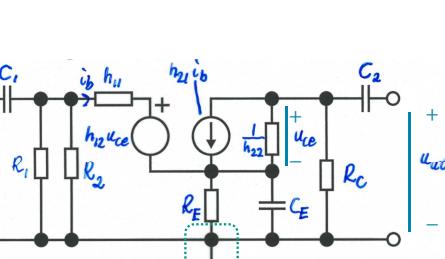Ursprungligt  
ekvivalent småsignalschema




Omritat  
ekvivalent småsignalschema


## Vanliga approximationer

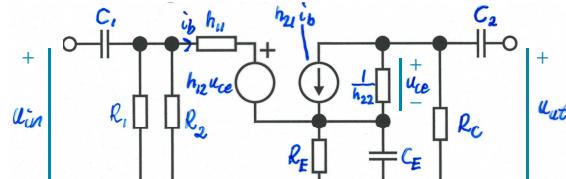

Fullständigt småsignalschema

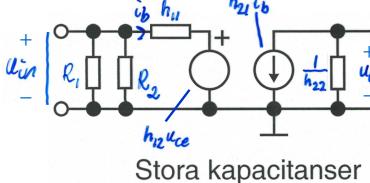


Stora kapasitanser

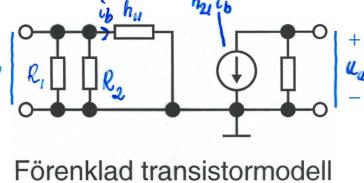

Förenklad transistormodell


## Småsignalschema – bokens väg

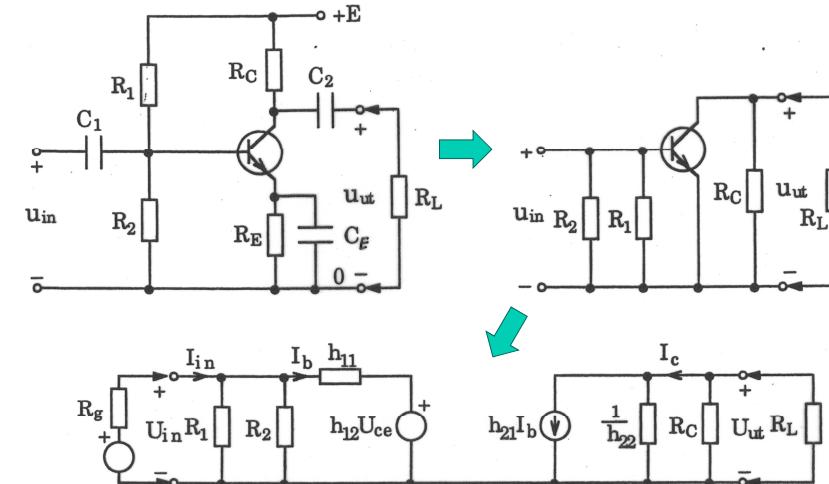

## Inimpedans, utimpedans, förstärkning


Bestämning av  $Z_{in}$   
(Inimpedans)

$$Z_{in} = \frac{U_{in}}{I_{in}}$$

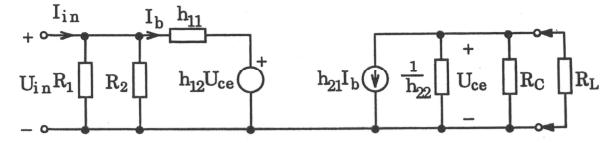


Bestämning av  $Z_{ut}$   
(Utimpedans)

$$Z_{ut} = \frac{U}{I}$$

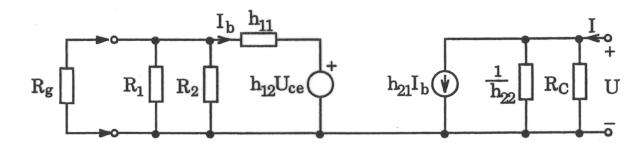


Bestämning av  $F$   
(Förstärkning)


$$F = \frac{U_{ut}}{U_{in}}$$

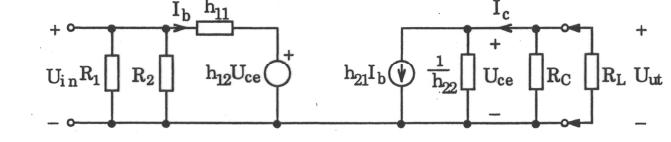


## Bestämning av inimpedansen $Z_{in}$

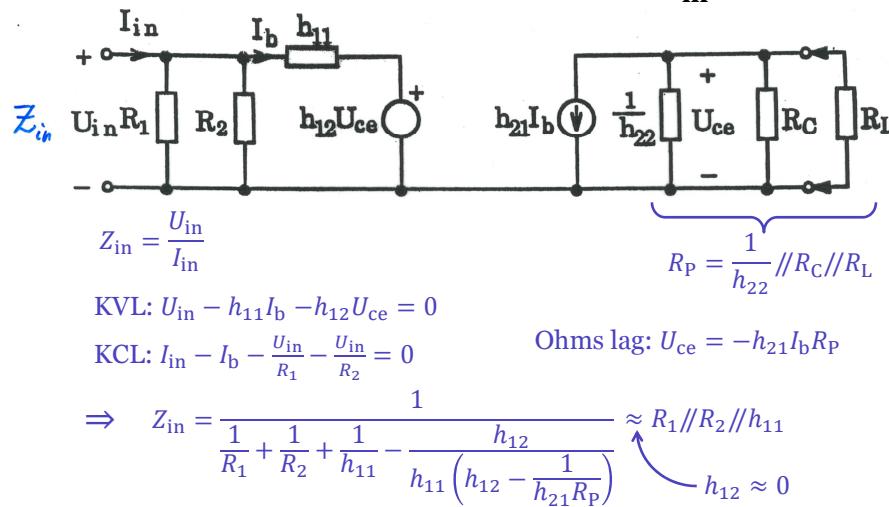


## Bestämning av utimpedansen $Z_{ut}$

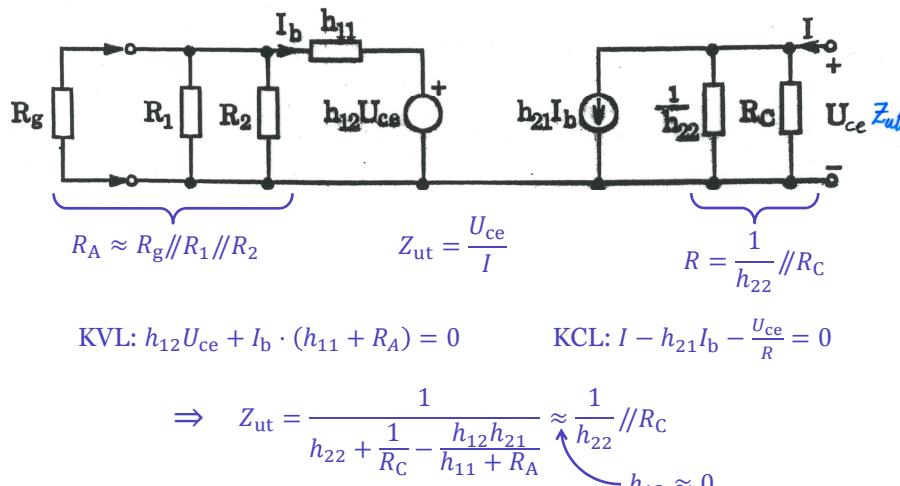
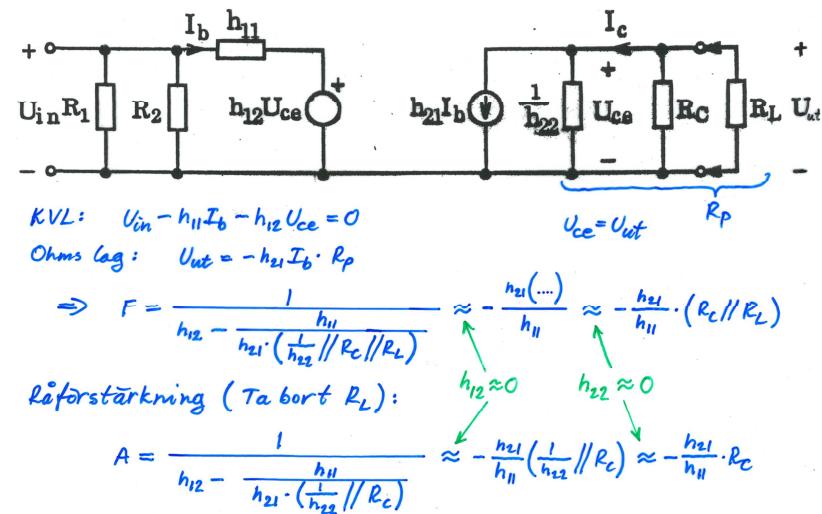
## Bestämning av resulterande förstärkning $F$



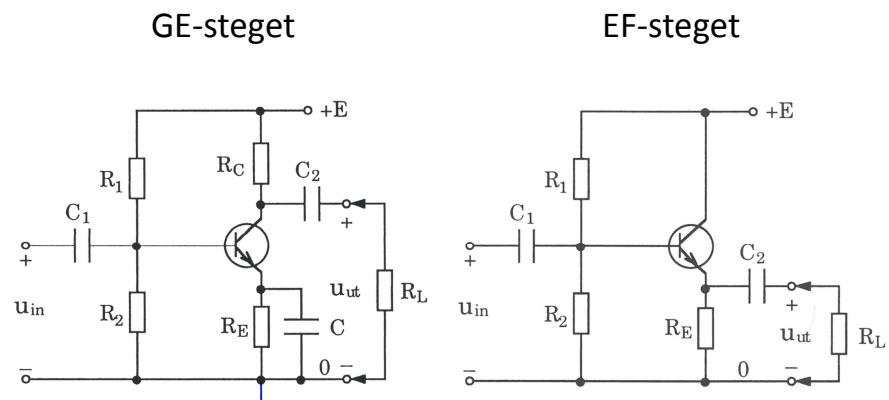
## GE-steget vs EF-steget (emitterföljare)



## EF-steget

Ekvivalent  
småsignalschema

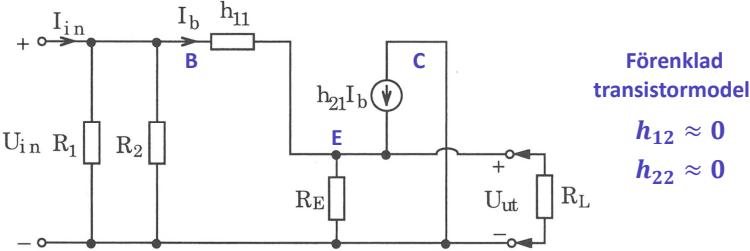

## EF-stegets inimpedans


$$Z_{in} = \frac{U_{in}}{I_{in}} \Rightarrow$$

KVL:  $U_{in} - h_{11}I_b - R_B(I + h_{21})I_b = 0$

KCL:  $I_{in} - I_b - \frac{U_{in}}{R_A} = 0 \Rightarrow I_b = I_{in} - \frac{U_{in}}{R_A}$

$\Rightarrow Z_{in} = \frac{U_{in}}{I_{in}} = R_1 \parallel R_2 \parallel (h_{11} + (1 + h_{21})(R_E \parallel R_L)) \approx R_1 \parallel R_2$

## EF-stegets utimpedans

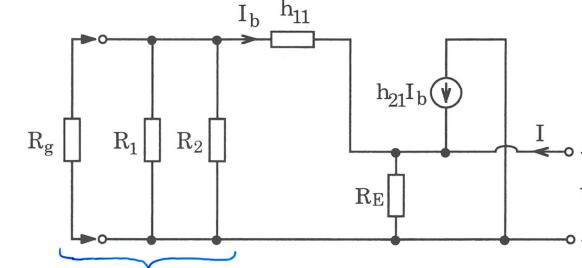


$$\text{Ohms lag: } U = R_E \cdot (I_b + h_{21}I_b + I)$$

$$\text{Ohms lag: } U = -I_b \cdot (h_{11} + R) \Rightarrow I_b = -\frac{U}{h_{11} + R}$$

$$\Rightarrow Z_{out} = \frac{U}{I} = R_E \parallel \frac{h_{11} + R_E \parallel R_1 \parallel R_2}{1 + h_{21}} \approx \frac{h_{11} + R_E \parallel R_1 \parallel R_2}{h_{21}} \approx \frac{R_E \parallel R_1 \parallel R_2}{h_{21}}$$

$\uparrow h_{21} \text{ stor}$        $\uparrow h_{11} \text{ liten}$

## EF-stegets förstärkning

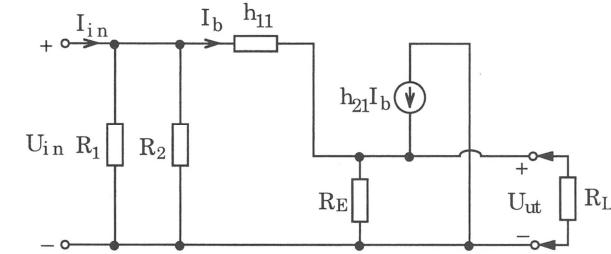

$$\text{KVL: } U_{in} - h_{11}I_b - (R_E \parallel R_L) \cdot (h_{21} + 1)I_b = 0$$

$$\text{Ohms lag: } U_{ut} = (R_E \parallel R_L) \cdot (h_{21} + 1) \cdot I_b$$

$$\Rightarrow F = \frac{U_{ut}}{U_{in}} = \frac{(R_E \parallel R_L) \cdot (h_{21} + 1)}{h_{11} + (R_E \parallel R_L) \cdot (h_{21} + 1)} \approx 1$$

$\uparrow h_{21} \text{ stor}$

## Sammanställning EF-steget

$$Z_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = R_1 \parallel R_2 \parallel (h_{11} + (1+h_{21})(R_E \parallel R_L)) \approx R_1 \parallel R_2$$

*h<sub>21</sub> stor*





$$Z_{out} = \frac{V}{I} = R_E \parallel \frac{h_{11} + R_g \parallel R_1 \parallel R_2}{1 + h_{21}} \approx \frac{h_{11} + R_g \parallel R_1 \parallel R_2}{h_{21}} \approx \frac{R_g \parallel R_1 \parallel R_2}{h_{21}}$$

*h<sub>21</sub> stor*                    *h<sub>11</sub> liten*

$$F = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{(R_E \parallel R_L) \cdot (h_{21} + 1)}{h_{11} + (R_E \parallel R_L) \cdot (h_{21} + 1)} \approx 1$$


*h<sub>21</sub> stor*

## Några transistortyper

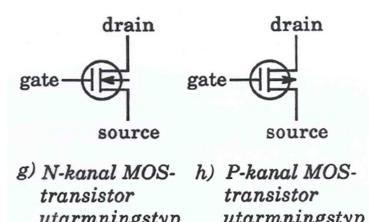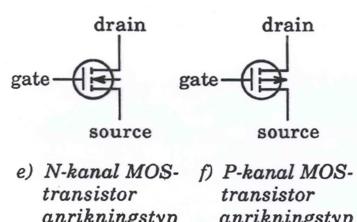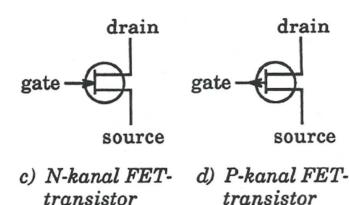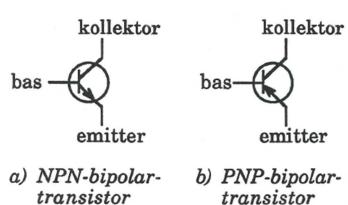


## N-kanal JFET-transistor Junction – Field Effect Transistor

Konstruktion

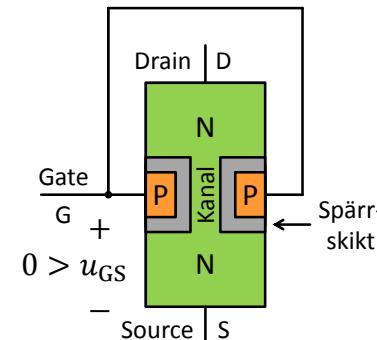

Symbol

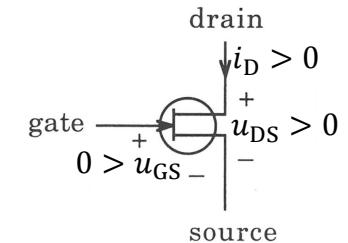

Ju mer negativ  $u_{GS}$  görs,  
desto smalare blir kanalen.

Mikael Olofsson  
ISY/EKS

[www.liu.se](http://www.liu.se)