

TSTE05 Elektronik & mätteknik

Föreläsning 2

Likströmsteori: Analysmetoder och förenklingar

Mikael Olofsson

Institutionen för Systemteknik (ISY)


Ämnesområdet Elektroniska kretsar och system



Lösningsmetodik

– Kirchhoffs lagar och Ohms lag


- Ansätt en ström genom varje resistans.

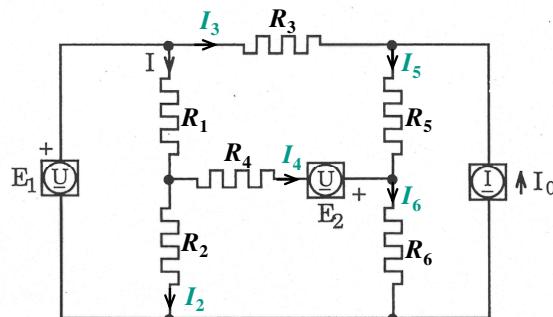

Lösningsmetodik

– Kirchhoffs lagar och Ohms lag

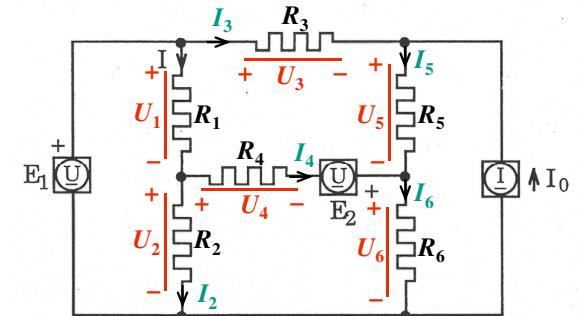
- Ansätt en ström genom varje resistans.
- Ansätt en spänning över varje resistans.



Lösningsmetodik

– Kirchhoffs lagar och Ohms lag

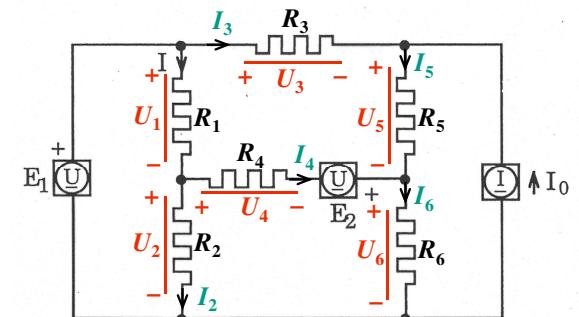- Ansätt en ström genom varje resistans.
- Ansätt en spänning över varje resistans.
- Ohms lag på varje resistans.




$$\begin{aligned}U_1 &= R_1 I_1 & U_4 &= R_4 I_4 \\U_2 &= R_2 I_2 & U_5 &= R_5 I_5 \\U_3 &= R_3 I_3 & U_6 &= R_6 I_6\end{aligned}$$

Lösningsmetodik

– Kirchhoffs lagar och Ohms lag

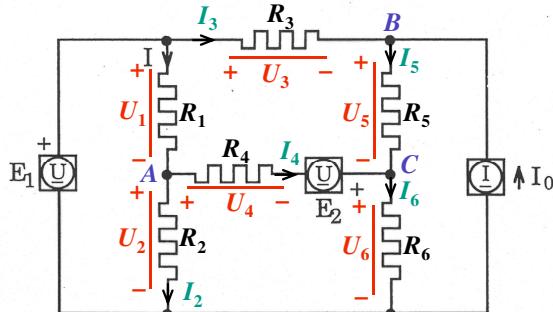- Ansätt en ström genom varje resistans.
- Ansätt en spänning över varje resistans.
- Ohms lag på varje resistans.
- KCL på lämpliga noder.



$$U_1 = R_1 I \quad U_4 = R_4 I_4$$

$$U_2 = R_2 I_2 \quad U_5 = R_5 I_5$$

$$U_3 = R_3 I_3 \quad U_6 = R_6 I_6$$

$$A: \quad I - I_4 - I_2 = 0$$


$$B: \quad I_3 + I_0 - I_5 = 0$$

$$C: \quad I_4 + I_5 - I_6 = 0$$

Lösningsmetodik

– Kirchhoffs lagar och Ohms lag

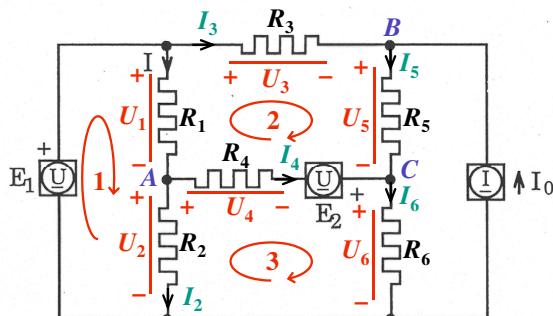- Ansätt en ström genom varje resistans.
- Ansätt en spänning över varje resistans.
- Ohms lag på varje resistans.
- KCL på lämpliga noder.
- KVL på lämpliga slingor.



$$U_1 = R_1 I \quad U_4 = R_4 I_4$$

$$U_2 = R_2 I_2 \quad U_5 = R_5 I_5$$

$$U_3 = R_3 I_3 \quad U_6 = R_6 I_6$$

$$A: \quad I - I_4 - I_2 = 0$$

$$B: \quad I_3 + I_0 - I_5 = 0$$

$$C: \quad I_4 + I_5 - I_6 = 0$$

$$1: \quad E_1 - U_1 - U_2 = 0$$


$$2: \quad U_1 - U_3 - U_5 - E_2 + U_4 = 0$$

$$3: \quad U_2 - U_4 + E_2 - U_6 = 0$$

Lösningsmetodik

– Kirchhoffs lagar och Ohms lag

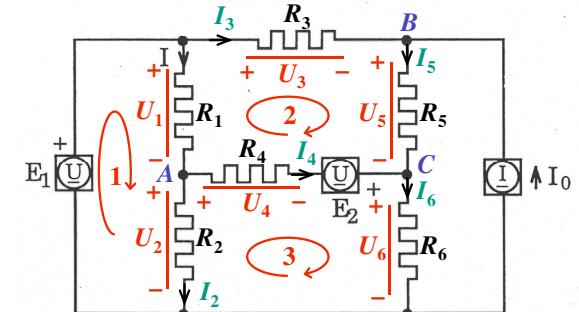- Ansätt en ström genom varje resistans.
- Ansätt en spänning över varje resistans.
- Ohms lag på varje resistans.
- KCL på lämpliga noder.
- KVL på lämpliga slingor.
- Lös ekvationssystemet.



$$U_1 = R_1 I \quad U_4 = R_4 I_4$$

$$U_2 = R_2 I_2 \quad U_5 = R_5 I_5$$

$$U_3 = R_3 I_3 \quad U_6 = R_6 I_6$$

$$A: \quad I - I_4 - I_2 = 0$$

$$B: \quad I_3 + I_0 - I_5 = 0$$


$$C: \quad I_4 + I_5 - I_6 = 0$$

$$1: \quad E_1 - U_1 - U_2 = 0$$

$$2: \quad U_1 - U_3 - U_5 - E_2 + U_4 = 0$$

$$3: \quad U_2 - U_4 + E_2 - U_6 = 0$$

Nätförenklingar – Ideala källor

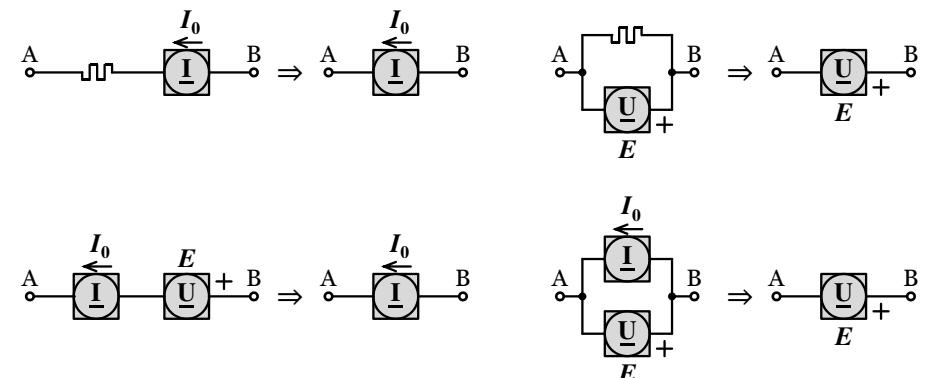

I princip figur 1.31 i Sune Söderkvist

Inför nodanalys

– Eliminera ensamma spänningsskällor


$$I_1 = \frac{V_1 + E - V_2}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{V_1 + E - V_3}{R_2}$$

Lösningsmetodik

– Nodanalys


1. Eliminera ensamma spänningsskällor.

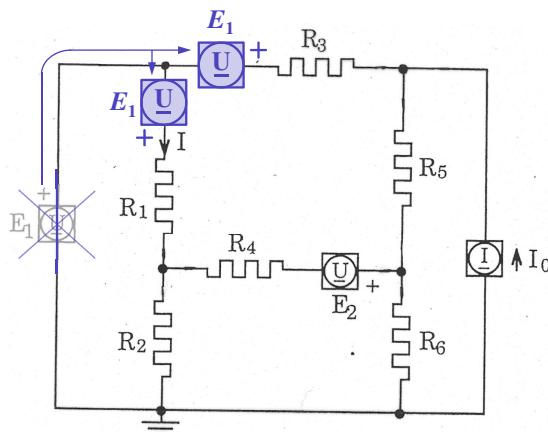

Lösningsmetodik

– Nodanalys

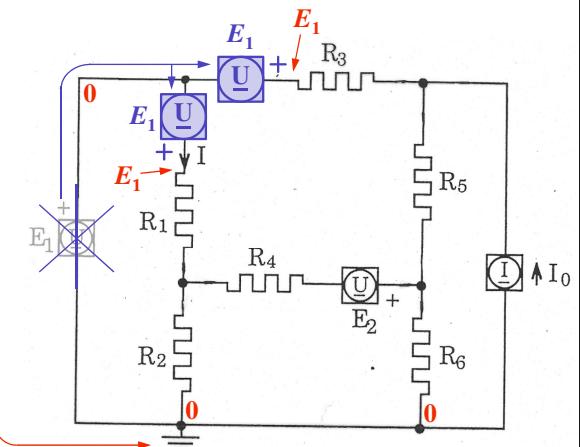
1. Eliminera ensamma spänningsskällor.
2. Välj en referensnod och jorda den.



Lösningsmetodik

– Nodanalys

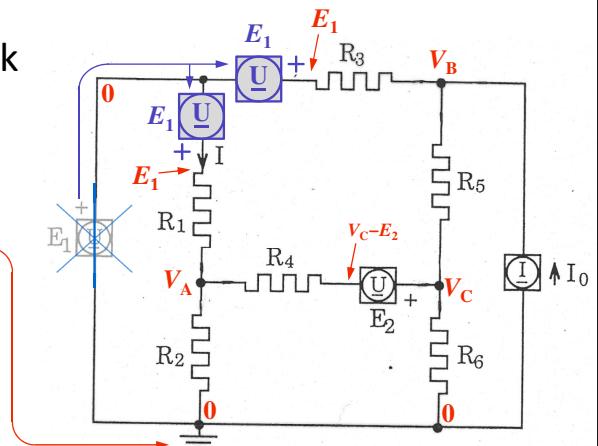
1. Eliminera ensamma spänningsskällor.
2. Välj en referensnod och jorda den.
3. Inför en potential i varje ojordad nod.



Lösningsmetodik

– Nodanalys

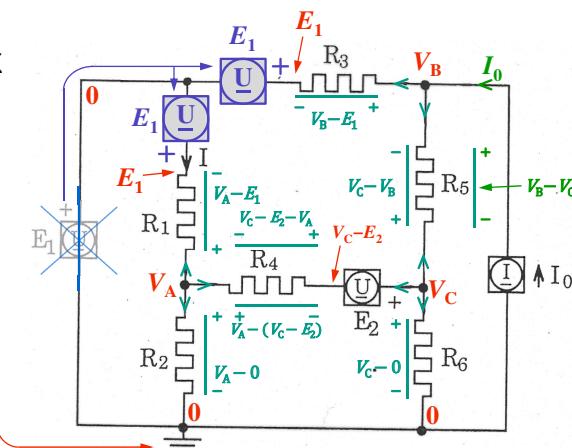
1. Eliminera ensamma spänningssällor.
2. Välj en referensnод och jorda den.
3. Inför en potential i varje ojordad nod.
4. KCL i varje ojordad nod.





Lösningsmetodik

– Nodanalys


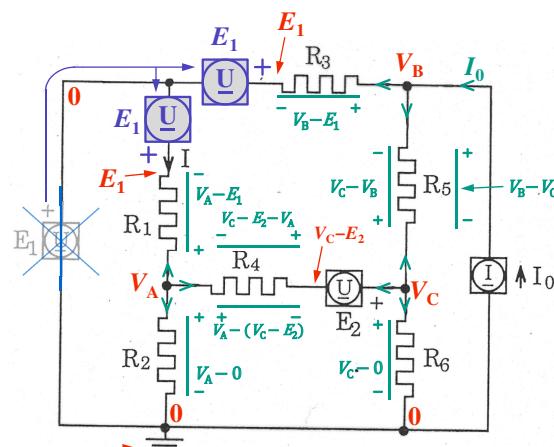
1. Eliminera ensamma spänningssällor.
2. Välj en referensnод och jorda den.
3. Inför en potential i varje ojordad nod.
4. KCL i varje ojordad nod.
5. Lös ekvationssystemet.
6. Uttryck sökt storhet i dessa potentialer.



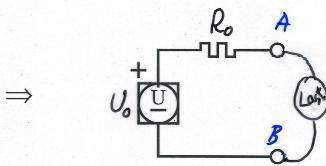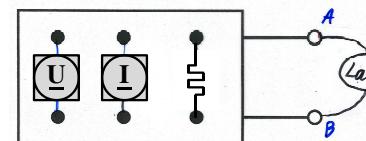Tvåpolssatsen (Thevenins tvåpolsekvivalent)





Tomgångsspänning

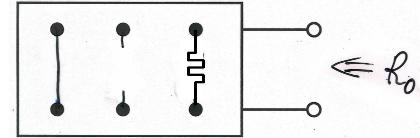
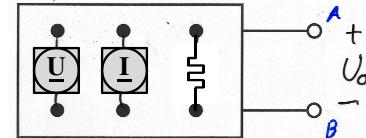


Inre resistans

Nortons teorem

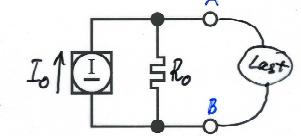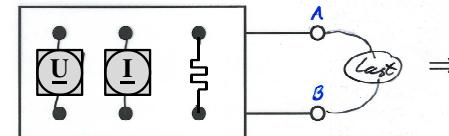

Kortslutningsström

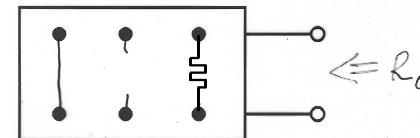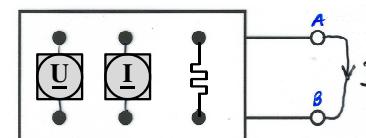

Inre resistans

$$U_o = R_o \cdot I_o$$

Mikael Olofsson
ISY/EKS

www.liu.se



Anteckningar från tavlan

Följande sidor innehåller mina anteckningar av det som hamnade på tavlan då jag löste exemplet.

KCL i de tre noderna

$$\text{Nod A: } \frac{V_A - E_1}{R_1} + \frac{V_A - O}{R_2} + \frac{V_A - (V_C - E_2)}{R_4} = 0$$

$$\text{Nod B: } \frac{V_B - E_1}{R_3} + \frac{V_B - V_C}{R_5} - I_o = 0$$

$$\text{Nod C: } \frac{V_C - E_2 - V_A}{R_4} + \frac{V_C - V_B}{R_5} + \frac{V_C - O}{R_6} = 0$$

Omskrivna ekvationer

$$\left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) V_A - \frac{1}{R_4} V_C = \frac{E_1}{R_1} - \frac{E_2}{R_4} \\ \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} \right) V_B - \frac{1}{R_5} V_C = I_o + \frac{E_1}{R_3} \\ - \frac{1}{R_4} V_A - \frac{1}{R_5} V_B + \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) V_C = \frac{E_2}{R_4} \end{array} \right.$$

Ekvationerna på matrisform

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} & 0 & -\frac{1}{R_4} \\ 0 & \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5} & -\frac{1}{R_5} \\ -\frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_5} & \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{E_1}{R_1} - \frac{E_2}{R_4} \\ I_0 + \frac{E_1}{R_3} \\ \frac{E_2}{R_4} \end{pmatrix}$$